

Circuitos Electrónicos (CELT)

Curso 2016-2017

Memoria final

	Apellidos	Nombre
Alumno 1	Fernández Fernández	Pablo
Alumno 2	Romero Pomar	Santiago


Código de pareja	XT-13
------------------	-------

(El contenido de esta memoria debe ajustarse exactamente a los bloques analógicos y digitales de la práctica que se presenta)

1. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO ANALÓGICO	3
2. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO DIGITAL	4
3. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO ANALÓGICO	5
3.1 Adaptación de impedancias y eliminación de la componente continua	5
3.2 Amplificador de ganancia variable	7
3.3 Filtro antisolapamiento	8
3.4 Filtro de reconstrucción	10
3.5 Etapa de potencia de audio de salida	12
4. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO DIGITAL	13
4.1 Control de los pulsadores.....	14
4.1.1 Moore_FSM	16
4.1.2 Contador_100ms	20
4.1.3 Reg_b	21
4.2 Control de los displays	23
4.2.1 ConversorBCD.....	25
4.2.2 Contador_5ms	27
4.2.3 Visualizacion	28
4.3 Generación del bloque de control del ADC	30
4.4 Generación del bloque de control del DAC	34
4.5 Generación del bloque de encriptación.....	37
4.6 Entidad jerárquica TOP	39
4.7 Simulaciones adicionales	46
4.7.1 Control ADC	46
4.7.2 Control DAC	51
5. MEJORAS	55
5.1 Simulación de los módulos analógicos con 5Spice	55
5.1.1 Bloque de adaptación de impedancias y eliminación de la componente continua.	55
5.1.2 Bloque amplificador de ganancia variable.....	58
5.1.3 Filtro antisolapamiento.....	60
5.1.4 Filtro de reconstrucción	62
5.1.5 Amplificador de audio de salida basado en el LM386	64
5.2 Realización de los sistemas analógicos en PCB	66

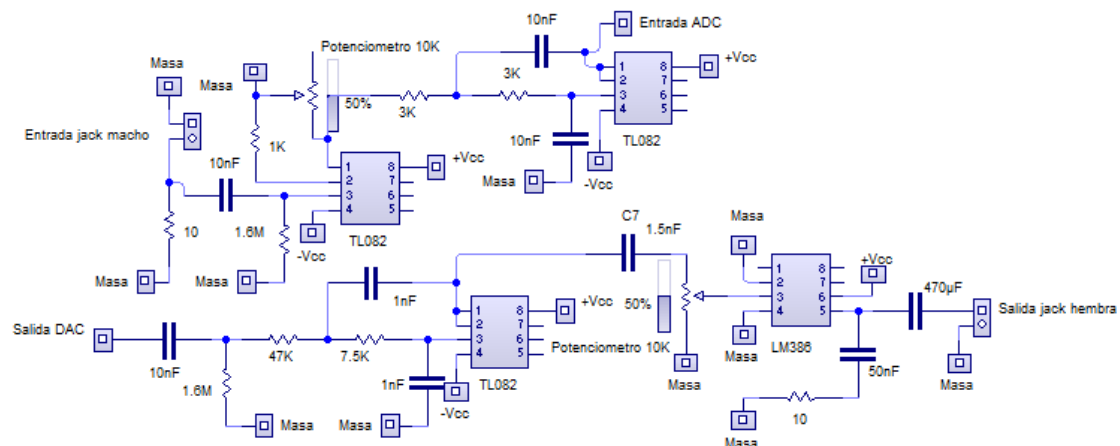1. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO ANALÓGICO


Incluya en esta página un diagrama completo del circuito analógico con los valores de todos los componentes.



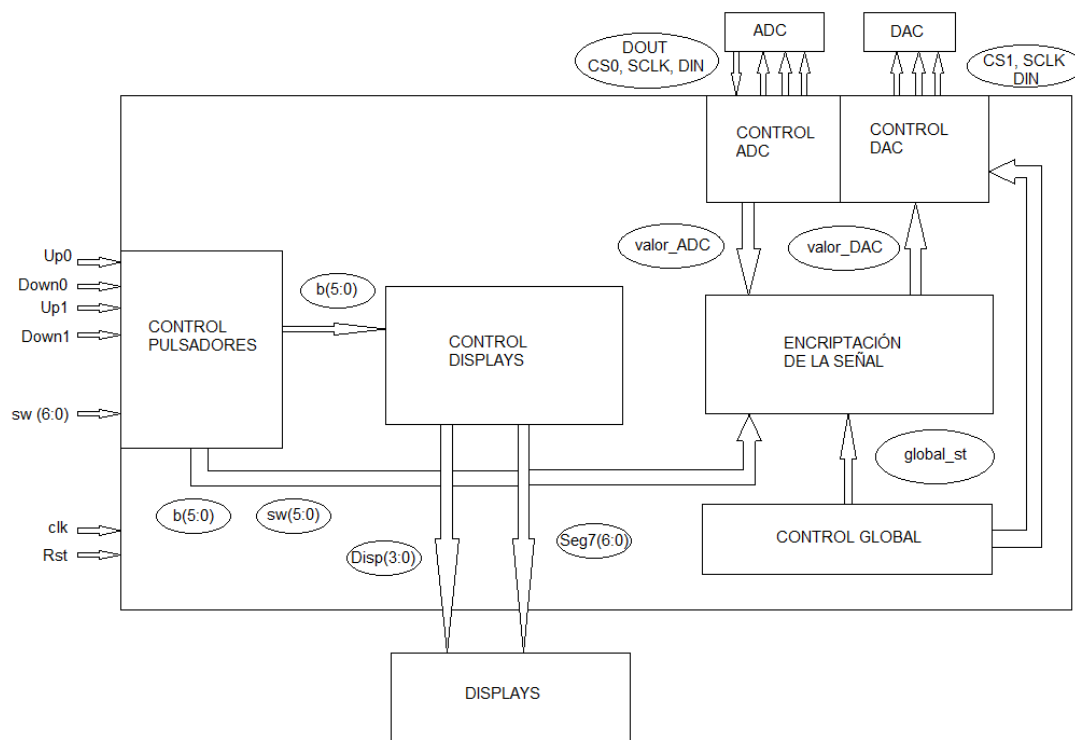2. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO DIGITAL


Incluya en esta página un diagrama completo del circuito digital. Represente cada bloque con sus entradas y salidas, y las interconexiones entre ellos.

Lo que se encuentra dentro de los módulos de control de pulsadores y control de displays está detallado en un esquema en la parte digital, dentro de cada uno de sus respectivos apartados.



 
3. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO ANALÓGICO

Por cada etapa debe justificar el diseño de los componentes y los criterios de diseño empleados.



3.1 Adaptación de impedancias y eliminación de la componente continua

 (a) Justifique la elección de la resistencia de entrada escogida. (b) Detalle el cálculo de los valores del resto de componentes. (c) Especifique los valores teóricos de ganancia del bloque de eliminación de continua a 5 Hz, 10 Hz y 100 Hz. (d) Compare los valores teóricos de ganancia con los valores medidos



a)b) Conociendo la función de transferencia del filtro y la frecuencia de corte del filtro paso alto:

$$H_{hp} = \frac{s}{s + \omega_c} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\omega_c = 2\pi(10) \text{ rad/seg}$$

Y dando un valor al condensador (intencionadamente):

Siendo $C = 10\text{nF}$:

$$\omega C = \frac{1}{RC} ; R = \frac{1}{C\omega C} ; R \cong 1.6\text{M}\Omega$$

Así, los valores (comerciales) obtenidos son:

$$R1 = 1.6\text{M}\Omega$$

$$C1 = 10\text{nF}$$

c) Ganancia del filtro a las diferentes frecuencias.

Sabiendo que la ganancia se calcula como:

$$G = 10\log(|H(j\omega)|^2)$$

Obtenemos la ganancia en las siguientes frecuencias:

f = 5HZ:

$$G = 10\log(|H(j\omega)|^2) = 10\log\left(\frac{(2\pi(5))^4}{(2\pi(5))^2 + \omega C^2}\right) = -6.9897\text{dB}$$

f = 10HZ:

$$G = 10\log(|H(j\omega)|^2) = 10\log\left(\frac{(2\pi(10))^4}{(2\pi(10))^2 + \omega C^2}\right) = -3.0103\text{dB}$$

f = 100HZ:

$$G = 10\log(|H(j\omega)|^2) = 10\log\left(\frac{(2\pi(100))^4}{(2\pi(100))^2 + \omega C^2}\right) = -0.0432\text{dB}$$

d) Tras la realización de una medida a este módulo en nuestro circuito, y mediante el cálculo de la ganancia como:

$$20\log\left[\frac{Ch2(V_{pp})}{Ch1(V_{pp})}\right]$$

Siendo Ch2 y Ch1 las sondas del osciloscopio. Obtenemos los siguientes resultados:

f = 5HZ: -6.02dB


f = 10HZ: -3.928dB

f = 100HZ: -0.26dB

Comprobándose así que esta sección de nuestro circuito tiene un correcto funcionamiento.

3.2 Amplificador de ganancia variable

 (a) Detalle el cálculo de los valores de los componentes. (b) Especifique los valores teóricos de ganancia máxima y mínima del amplificador. (c) Compare los valores teóricos de ganancia a la salida con los valores medidos.



a) Conociendo la función de transferencia del circuito:

$$A = \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) \frac{1}{1 + \frac{(1 + \frac{R2}{R1})}{a}} \cong 1 + \frac{R2}{R1}$$

Nosotros de primera medida estimamos que para una salida máxima recomendada de 2VPP deberíamos tener una ganancia de 2 ($A = 2$). Es decir, que para una entrada estima de 1 VPP cubriríamos lo estipulado. Por lo que nuestra primera prueba fue la de poner valores a las resistencias iguales:

$R1 = R2$ (Potenciómetro) = 10K Ω

Puesto que más adelante tuvimos problemas con la señal de entrada (ya que la amplitud de la señal de entrada era cercana a 100mV), decidimos bajar el valor de la primera resistencia, con el fin de poder darle más potencia (volumen) a la señal. Así, las resistencias son:

$R1 = 1K\Omega$

$R2 = 10K\Omega$

Consiguiendo de esta manera una amplificación diez veces mayor a la original.

b)

La ganancia máxima se conseguiría cuando $R2$ (potenciómetro) tiene un valor de 10K Ω . Consiguiendo como consecuencia una ganancia de 20 dB.

La ganancia mínima se conseguiría cuando $R2$ (potenciómetro) tiene un valor lo más cercano a 0 Ω . Es decir, conseguiríamos un cortocircuito donde la ganancia del sistema sería prácticamente uno.

c)


En la medida experimental con el osciloscopio hemos constatado que los cálculos que se describen en el apartado b se cumplen.

La ganancia mínima cuando $R2$ está en su valor máximo es de 20 dB (es decir, metiendo una señal de entrada de 160 mV conseguimos una salida de 1.68V)

La ganancia máxima cuando $R2$ está en su valor mínimo es de 0 dB (es decir, metiendo una señal de entrada de 160 mV conseguimos una salida de 164mV).

3.3 Filtro antisolapamiento

 (a) Detalle el cálculo de los valores de los componentes. (b) Especifique los valores teóricos de ganancia del filtro a 1000 Hz, 3400 Hz y 10 kHz. (c) Compare el valor teórico de amplitud a la salida con los valores medidos.



a) Conociendo la función de transferencia del filtro:

$$H_{lp}(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s\left(\frac{\omega_0}{Q}\right) + \omega_0^2} \cong \frac{\frac{1}{R^2 C^2}}{s^2 + \frac{2}{RC}s + \frac{1}{R^2 C^2}}$$

Y particularizando para filtros normalizados ($K=1$) con resistencias y condensadores iguales:

$$|H_{lp}(j\omega_c)| = \left| \frac{\omega_0^2}{-\omega_c^2 + j\omega_c\left(\frac{\omega_0}{Q}\right) + \omega_0^2} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{\sqrt{2}\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_c^2)^2 + (2\omega_c\omega_0)^2}} = 1$$

Así, y sabiendo que:

$$Q = \frac{1}{2}$$

$$\omega_c = 2\pi(3.4 \times 10^3) \text{ rad/seg}$$

Entonces:

$$\sqrt{2} \omega_0^2 = \omega_0^2 + \omega_c^2 ; \omega_0 = \sqrt{\frac{\omega_c^2}{\sqrt{2} - 1}} ; \omega_0 \cong 33193 \text{ rad/seg}$$

Aplicando esta solución a la función de transferencia descrita arriba y dando un valor (escogido intencionadamente) a los dos condensadores, obtenemos los valores de las dos resistencias.

Siendo $C = 10\text{nF}$:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} ; R = \frac{1}{C\omega_0} ; R \cong 3\text{K}\Omega$$

Así, los valores (comerciales) obtenidos son:

$$R1 = R2 = 3\text{K}\Omega$$

$$C1 = C2 = 10\text{nF}$$

b) Ganancia del filtro a las diferentes frecuencias.

Sabiendo que la ganancia se calcula como:

$$G = 10 \log (|H(j\omega)|^2)$$

Obtenemos la ganancia en las siguientes frecuencias:

f = 1000HZ:

$$G = 10 \log (|H(j\omega)|^2) = 10 \log \left(\frac{\omega^4}{(\omega^2 - ((2\pi(1000))^2)^2 + (2(2\pi(1000))\omega)^2)} \right) = -0.3057 \text{ dB}$$

f = 3400HZ:

$$G = 10 \log (|H(j\omega)|^2) = 10 \log \left(\frac{\omega^4}{(\omega^2 - ((2\pi(3400))^2)^2 + (2(2\pi(3400))\omega)^2)} \right) = -3.0103 \text{ dB}$$

f = 10000HZ:

$$G = 10 \log (|H(j\omega)|^2) = 10 \log \left(\frac{\omega^4}{(\omega^2 - ((2\pi(10000))^2)^2 + (2(2\pi(10000))\omega)^2)} \right) = -13.2233 \text{ dB}$$

c) Los valores obtenidos en el laboratorio para las frecuencias pedidas son los siguientes:

f = 1000HZ:

$$G = -0.2919 \text{ dB}$$

f = 3400HZ:

$$G = -3.2416 \text{ dB}$$

f = 10000HZ:


$$G = -13.0371 \text{ dB}$$

Como se puede observar, los valores teóricos son muy próximos a los valores obtenidos en el laboratorio, dando a ver que nuestro circuito tiene un funcionamiento correcto. A su vez, también se puede comprobar que a una frecuencia de 3400Hz la caída de ganancia debería ser de 3dB, prácticamente como se demuestra teórica y experimentalmente.

(Constatado en el Hito Intermedio).

3.4 Filtro de reconstrucción

 (a) Detalle el cálculo de los valores de los componentes. (b) Especifique los valores teóricos de ganancia del filtro a 1000 Hz, 3400 Hz y 10 kHz. (c) Compare el valor teórico de amplitud a la salida con los valores medidos.



a) Conociendo la función de transferencia del filtro:

$$H_{lp}(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s\left(\frac{\omega_0}{Q}\right) + \omega_0^2}$$

Y particularizando para filtros normalizados ($K=1$) con condensadores iguales:

$$|H_{lp}(j\omega_c)| = \left| \frac{\omega_0^2}{-\omega_c^2 + j\omega_c\left(\frac{\omega_0}{Q}\right) + \omega_0^2} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{\sqrt{2}\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_c^2)^2 + \left(\frac{\omega_c\omega_0}{Q}\right)^2}} = 1$$

Así, y sabiendo que:

$$Q = \frac{\sqrt{m}}{m+1} = 0.35$$

$$\omega_c = 2\pi(3.4 \times 10^3) \text{ rad/seg}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{mRC}}$$

Entonces:

$$\omega_0^4 + \omega_c^2 \omega_0^2 \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right) - \omega_c^4 = 0 ; x^2 + \omega_c^2 x \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right) - \omega_c^4 = 0 ; x = 2884926399$$

$$\omega_0 \cong 53711.51 \text{ rad/seg}$$

Aplicando esta solución a las expresiones descritas arriba y dando un valor (escogido intencionadamente) a los dos condensadores, obtenemos los valores de las dos resistencias.

Siendo $C = 1\text{nF}$:

$$Q = \frac{\sqrt{m}}{m+1} = 0.35 ; m1 = 5.9965 ; m2 = 0.1667$$

$$R = \frac{1}{\sqrt{m\omega_0 C}} ; R1 \cong 45.6\text{K}\Omega ; R2 \cong 7.6\text{K}\Omega$$

Así, los valores (comerciales) obtenidos son:

$$R1 = 47K\Omega$$

$$R2 = 7.5K\Omega$$

$$C1 = C2 = 1nF$$

b) Ganancia del filtro a las diferentes frecuencias.

Sabiendo que la ganancia se calcula como:

$$G = 10 \log (|H(jw)|^2)$$

Obtenemos la ganancia en las siguientes frecuencias:

$$\mathbf{f = 1000HZ:}$$

$$G = 10 \log (|H(jw)|^2) = 10 \log \left(\frac{w0^4}{(w0^2 - ((2\pi(1000))^2)^2 + (2(2\pi(1000))w0)^2)} \right) = -0.3524dB$$

$$\mathbf{f = 3400HZ:}$$

$$G = 10 \log (|H(jw)|^2) = 10 \log \left(\frac{w0^4}{(w0^2 - ((2\pi(3400))^2)^2 + (2(2\pi(3400))w0)^2)} \right) = -3.0103 dB$$

$$\mathbf{f = 10000HZ:}$$

$$G = 10 \log (|H(jw)|^2) = 10 \log \left(\frac{w0^4}{(w0^2 - ((2\pi(10000))^2)^2 + (2(2\pi(10000))w0)^2)} \right) = -10.5333dB$$

c) Los valores obtenidos en el laboratorio para las frecuencias pedidas son los siguientes:

$$\mathbf{f = 1000HZ:}$$

$$G = -0.3341 dB$$

$$\mathbf{f = 3400HZ:}$$

$$G = -3.4387 dB$$

$$\mathbf{f = 10000HZ:}$$


$$G = -10.7982 dB$$

Como se puede observar, los valores teóricos son muy próximos a los valores obtenidos en el laboratorio, dando a ver que nuestro circuito tiene un funcionamiento correcto. A su vez, también se puede comprobar que a una frecuencia de 3400Hz la caída de ganancia debería ser de 3dB, prácticamente como se demuestra teórica y experimentalmente.

(Constatado en el Hito Intermedio).

3.5 Etapa de potencia de audio de salida

 (a) Detalle el cálculo del valor del condensador y de las resistencias a la entrada del módulo. (b) Calcule el valor teórico máximo de señal a la entrada del LM386 para que no se produzca ningún tipo de distorsión. (c) Si aumentamos la amplitud de la señal por encima de ese valor, ¿debido a qué efecto se produce la distorsión? (d) Compare los valores teóricos máximos de señal a la entrada del amplificador con los valores medidos, y comente los resultados.



a) Cálculo del valor teórico del condensador y de las resistencias de entrada.

Puesto que lo que nos interesa es que haya el menor ruido posible, pero que a su vez no se pierda nada de “información” en este proceso (correspondiente a la señal de audio), lo que nos conviene es que el filtro paso alto de la entrada tenga una frecuencia de corte la más cercana a 10Hz. Así:

Siendo R (Potenciómetro) = 10KΩ

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 10\text{Hz} ; C \cong 1.6 \times 10^{-6}\text{F}$$

Así, los valores (comerciales) obtenidos son:

P = 10KΩ

C = 1.6μF

b)

Sabiendo que la alimentación del amplificador (LM386) es de ±5V, se deduce que la señal de salida no podrá soportar un voltaje mayor de la que se alimenta. Por tanto, la amplitud máxima que se podría obtener será de 0.25V (5/20V), siendo 20 la ganancia utilizada por defecto.

c)

Teniendo en cuenta lo dicho en el apartado anterior, es de esperar que para una entrada con una amplitud mayor de 0.25V se producirá una salida recortada y limitada a ±5V, de forma que nos queda una senoide recortada en amplitud y, por lo tanto, distorsionada.

d)

En los cálculos experimentales se puede apreciar que variando el potenciómetro (de máximo a mínimo) la señal de salida se ve distorsionada drásticamente.

Esto es, para una señal de entrada (Vin) de 0.06vp se produce una señal máxima (sin distorsión) de salida (Vout) 1.64 Vp.

4. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO DIGITAL

Para todos los módulos incluya el código VHDL DEBIDAMENTE COMENTADO.

NO SE OLVIDE DE INCLUIR EL DIAGRAMA DE BLOQUES COMPLETO EN EL APARTADO 2.

Ejemplo de código debidamente comentado:

```
-----
-- AUTÓMATA DE CONTROL DE REFRESCO DE DISPLAY
--
-- Este autómata se encarga de activar cada uno de los
-- 4 displays secuencialmente, al mismo tiempo que
-- presenta un valor diferente en cada uno de ellos
-- proporcionado por un MUX. La frecuencia de refresco
-- viene dada por la señal de reloj CLK.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control is
    Port ( CLK : in  STD_LOGIC;                -- entrada de reloj
          AN  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- activación displays
          S   : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)); -- selección en el MUX
end control;

architecture a_control of control is
    signal SS : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):="00"; ; -- señal para control del MUX
begin
    -- dentro del proceso (valor inicial=00)

    process (CLK)
        -- proceso que refresca los displays
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            SS <= SS + 1;
            -- genera la secuencia 00,01,10 y 11
            -- con cada flanco positivo del reloj CLK
        end if;
    end process;


    S<=SS;
    AN<="0111" when SS="00" else
        "1011" when SS="01" else
        "1101" when SS="10" else
        "1110" when SS="11";
    -- la salida S se corresponde con la señal SS
    -- activa cada display en función del valor de SS
    -- (displays activos a nivel bajo)

end a_control;
```

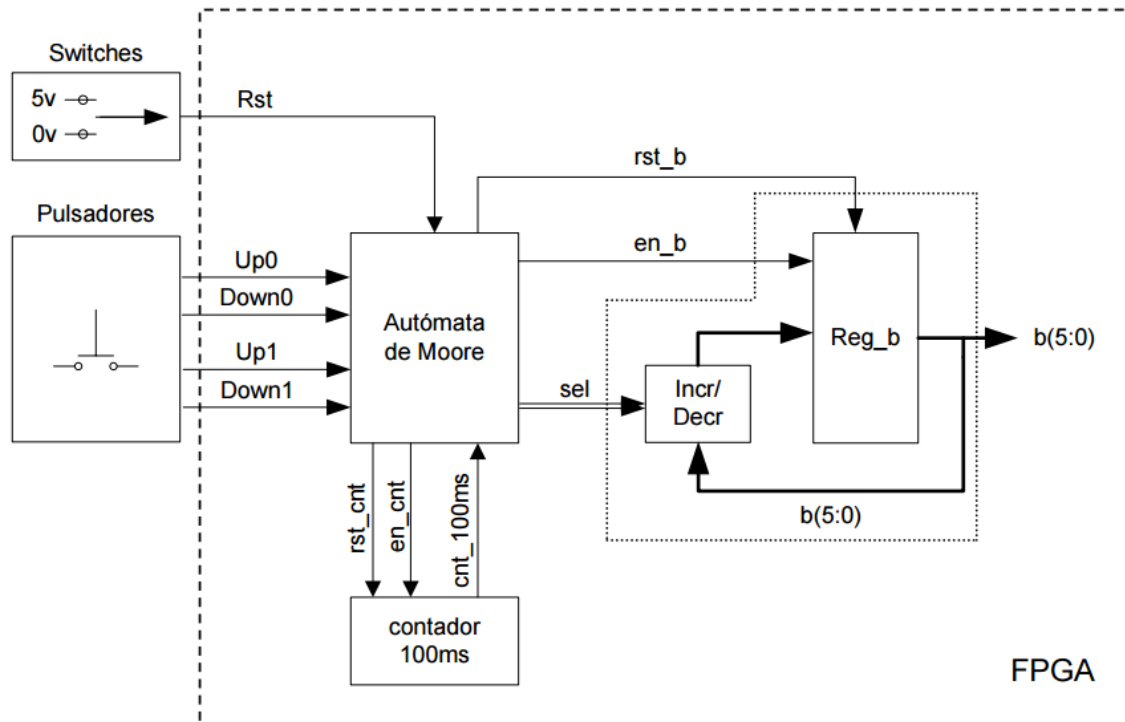4.1 Control de los pulsadores

Inserte aquí el código VHDL del módulo de control de pulsadores (descripción estructural) y sus correspondientes submódulos (contador 100 ms, registro de generación del código de usuario, y autómata de Moore) debidamente comentados. Utilice un sub-apartado para cada componente.

En particular, explique los valores asignados a las constantes indicadas en el enunciado (AAAAA, BBBB, ..., GGGGG).



```

-----
-- CONTROL DE PULSADORES
-- Fichero TOP del módulo, que describe la conexión de módulos MooreFSM,
-- Reg_b y contador_100ms; y se encarga del control de los pulsadores.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control_pulsadores is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reset
          Up0 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 1
          Down0 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 1
          Up1 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 10
          Down1 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 10
          b : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0)); -- salida con el valor
del código introducido
end control_pulsadores;

architecture Behavioral of control_pulsadores is

```

```

component MooreFSM
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;  -- entrada del reloj
        Up0 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que incrementa 1
        Down0 : in  STD_LOGIC;  -- pulsador que decrementa 1
        Up1 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que incrementa 10
        Down1 : in  STD_LOGIC;  -- pulsador que decrementa 10
        Rst : in  STD_LOGIC;    -- entrada del reset
        cnt_100ms : in  STD_LOGIC;  -- entrada proveniente del
contador_100ms
        rst_cnt : out  STD_LOGIC; -- salida que resetea el contador
        en_cnt : out  STD_LOGIC; -- salida que habilita el contador
        rst_b : out  STD_LOGIC;  -- salida que resetea el registro
        en_b : out  STD_LOGIC;  -- salida que habilita el registro
        sel : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)); -- salida del selector
  end component;

component contador_100ms
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;  -- entrada del reloj
        rst_cnt : in  STD_LOGIC; -- entrada del reset del contador
        en_cnt : in  STD_LOGIC; -- entrada que habilita el contador
        cnt_100ms : out  STD_LOGIC);  -- salida de contador_100ms
  end component;

component Reg_b
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;  -- entrada del reloj
        rst_b : in  STD_LOGIC;  -- entrada que resetea el registro
        en_b : in  STD_LOGIC;  -- entrada que habilita el registro
        sel : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  -- entrada del
selector
        b : out  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0));  -- salida con el valor
del código introducido
  end component;

-- señales auxiliares para realizar el port map
signal cnt_100ms, rst_cnt, en_cnt, rst_b, en_b: STD_LOGIC;
signal sel : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

begin

  U1 : MooreFSM port map (clk, Up0, Down0, Up1, Down1, Rst, cnt_100ms,
rst_cnt, en_cnt, rst_b, en_b, sel);
  U2 : contador_100ms port map (clk, rst_cnt, en_cnt, cnt_100ms);
  U3 : Reg_b port map (clk, rst_b, en_b, sel, b);

end Behavioral;

```

4.1.1 Moore_FSM

```

-----
-----
-- AUTÓMATA DE MOORE
-- Máquina de estados de Moore que controla el funcionamiento del módulo.
Recibe
-- las señales de los pulsadores y el interruptor, gestiona la cuenta de
100 ms,
-- y controla el valor del registro Reg_b.
-----
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity MooreFSM is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          Up0 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 1
          Down0 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 1
          Up1 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 10
          Down1 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 10
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reset
          cnt_100ms : in  STD_LOGIC; -- entrada proveniente del
contador_100ms
          rst_cnt : out  STD_LOGIC;  -- salida que resetea el contador
          en_cnt : out  STD_LOGIC; -- salida que habilita el contador
          rst_b : out  STD_LOGIC; -- salida que resetea el registro
          en_b : out  STD_LOGIC; -- salida que habilita el registro
          sel : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)); -- salida del selector
end MooreFSM;

architecture Behavioral of MooreFSM is

    type state_type is (Reset, Main, Up0a, Up0b, Up1a, Up1b, Down0a, Down0b,
Down1a, Down1b); -- Estados del autómata
    signal state_actual : state_type := Main; -- Estado actual inicial
    signal state_siguiente : state_type := Main; -- Estado siguiente inicial

begin -- Implementación de la arquitectura

    process (clk) -- En este process se indica cuando se producen los cambios
de estado
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then -- los cambios de estado se
producen en cada flanco de subida de reloj
            state_actual <= state_siguiente;
        end if;
    end process;

    process (state_actual, Rst, Up0, Down0, Up1, Down1, cnt_100ms) -- Cambios
de estado según el valor de las entradas
    begin

        CASE state_actual IS

            when Reset => -- Desde Reset se pasa directamente a Main
                state_siguiente <= Main;

```


when Main => -- En Main, si Rst es 1, cambia a estado Reset, si no, según este pulsado un pulsador u otro vamos a su respectivo estado

```

if (Rst='1') then
    state_siguiete <= Reset;
elsif (Up0='1') then
    state_siguiete <= Up0a;
elsif (Down0='1') then
    state_siguiete <= Down0a;
elsif (Up1='1') then
    state_siguiete <= Up1a;
elsif (Down1='1') then
    state_siguiete <= Down1a;
else
    state_siguiete <= Main;
end if;

```

when Up0a => -- En Up0a, si no han pasado 100 ms, seguimos en el estado; si pasan, cambia a Up0b

```

if (cnt_100ms='1') then
    state_siguiete <= Up0b;
else
    state_siguiete <= Up0a;
end if;

```

when Up0b => -- En Up0b, se pasa directamente a Main
state_siguiete <= Main;

when Up1a => -- En Up1a, si no han pasado 100 ms, seguimos en el estado; si pasan, cambia a Up1b

```

if (cnt_100ms='1') then
    state_siguiete <= Up1b;
else
    state_siguiete <= Up1a;
end if;

```

when Up1b => -- En Up1b, se pasa directamente a Main

```

state_siguiete <= Main;

```

when Down0a => -- En Down0a, si no han pasado 100 ms, seguimos en el estado; si pasan, cambia a Down0b

```

if (cnt_100ms='1') then
    state_siguiete <= Down0b;
else
    state_siguiete <= Down0a;
end if;

```

when Down0b => -- En Down0b, se pasa directamente a Main
state_siguiete <= Main;

when Down1a => -- En Down1a, si no han pasado 100 ms, seguimos en el estado; si pasan, cambia a Down1b

```

if (cnt_100ms='1') then
    state_siguiete <= Down1b;
else
    state_siguiete <= Down1a;
end if;

```

when Down1b => -- En Down1b, se pasa directamente a Main
state_siguiete <= Main;

```

        when others =>
            state_siguiente <= Main;

    END CASE;
end process;

process (state_actual) -- En este process se declara el valor de las
salidas en cada estado
begin
    rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <= '1'; en_cnt
<= '0'; -- valores por defecto

    CASE state_actual IS

        when Reset =>
            rst_b <= '1'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0'; --en Reset, valores por defecto, cambiando
únicamente rst_b a 1

        when Main =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0'; -- en Main, valores por defecto

        when Up0a =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'0'; en_cnt <= '1'; -- en Up0a, valores por defecto, cambiando rst_cnt
a 0 y en_cnt a 1

        when Up0b =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '1'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0'; -- en Up0b, valores por defecto, cambiando
únicamente en_b a 1

        when Up1a =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'0'; en_cnt <= '1'; -- en Up1a, valores por defecto, cambiando rst_cnt
a 0 y en_cnt a 1

        when Up1b =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '1'; sel <= "10"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0'; -- en Up1b, valores por defecto, cambiando en_b a 1
y sel a 10

        when Down0a =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'0'; en_cnt <= '1'; -- en Down0a, valores por defecto, cambiando
rst_cnt a 0 y en_cnt a 1

        when Down0b =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '1'; sel <= "01"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0'; -- en Down0b, valores por defecto, cambiando en_b a
1 y sel a 01

        when Down1a =>
            rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'0'; en_cnt <= '1'; -- en Down1a, valores por defecto, cambiando
rst_cnt a 0 y en_cnt a 1

        when Down1b =>

```

```
rst_b <= '0'; en_b <= '1'; sel <= "11"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0';      -- en Down1b, valores por defecto, cambiando en_b a
1 y sel a 11

      when others =>
          rst_b <= '0'; en_b <= '0'; sel <= "00"; rst_cnt <=
'1'; en_cnt <= '0';

      END CASE;
end process;

end Behavioral;
```

4.1.2 Contador_100ms

```

-----
-----
-- CONTADOR DE 100 MS
-- Contador que genera una señal que se activa con cada cuenta de 100 ms.
-- Cada vez que se realiza una pulsación, el autómata de Moore desactiva
-- la señal de reset del contador y habilita la cuenta. De esta forma,
-- cuando se activa la señal salida, el módulo indica que han
-- pasado 100 ms.
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity contador_100ms is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          rst_cnt : in  STD_LOGIC; -- entrada del reset del contador
          en_cnt : in  STD_LOGIC; -- entrada que habilita el contador
          cnt_100ms : out STD_LOGIC); -- salida de contador_100ms
end contador_100ms;

architecture Behavioral of contador_100ms is

    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR(22 downto 0) :=
        "000000000000000000000000"; -- declaracion de la señal

begin

    process (clk, rst_cnt) -- En este process se indica la cuenta del contador
    begin
        if rst_cnt='1' then -- Cuando se activa la entrada del reset,
            la salida se pone a 0
            cnt_100ms <= '0';
            contador <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk='1' then
            cnt_100ms <= '0';
            if en_cnt='1' then
                contador <= contador + '1';
                if contador >= "10011000100101101000000" then --
                    valor máximo de la cuenta
                        cnt_100ms <= '1';
                        -- se pone la salida a 1
                        contador <= (others => '0');
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

El valor de AAAAA que nos daba el enunciado era para indicar el número de ciclos de reloj, que hay en la placa FPGA, para llegar a 0.1 s. Al ser el procesador de la FPGA de 50MHz, el valor es de 5000000, que en binario hace AAAAA = "10011000100101101000000".

El valor de BBBB es el número máximo de bits -1, para representar el valor de AAAAA en binario, el número de bits son 23, por tanto BBBB = 22.

4.1.3 Reg_b

```

-----
--
-- REGISTRO
-- Este registro contiene en binario el valor del código introducido por el
-- usuario, b. En su funcionalidad se incorpora también que el registro sea
-- capaz
-- de variar su valor (en función de lo que indiquen las señales que
-- provienen de
-- la máquina de estados de Moore), y que no se excedan los límites máximos
-- y mínimos permitidos (0-63).
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Reg_b is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          rst_b : in  STD_LOGIC;    -- entrada que resetea el registro
          en_b  : in  STD_LOGIC;    -- entrada que habilita el registro
          sel   : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- entrada del
selector
          b     : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0)); -- salida con el valor
del código introducido
end Reg_b;

architecture Behavioral of Reg_b is

    signal s_Reg_b : STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0); -- declaracion de la señal
que sale del registro

begin

    process (rst_b, clk) -- En este process se modifica el valor de s_Reg_b
dependiendo del valor de la entrada sel
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if (rst_b = '1') then
                s_Reg_b <= "000000"; -- Asignación del valor por defecto
            end if;
            if en_b = '1' then
                if ((sel = "00") and (s_Reg_b < "111111")) then
                    s_Reg_b <= s_Reg_b + "01"; -- Incremento +1 de la
señal

                end if;
                if ((sel = "01") and (s_Reg_b > "000000")) then
                    s_Reg_b <= s_Reg_b - "01"; -- Decremento -1 de la
señal

                end if;
                if ((sel = "10") and (s_Reg_b < "110110")) then
                    s_Reg_b <= s_Reg_b + "01010"; -- Incremento +10 de
la señal

                end if;
                if ((sel = "11") and (s_Reg_b > "001001")) then
                    s_Reg_b <= s_Reg_b - "01010"; -- Decremento -10 de
la señal

                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end Reg_b;

```

```
        end if;
    end process;

    b <= s_Reg_b; -- Asignación a la salida b del valor obtenido de Reg_b
    en el process

end Behavioral;
```

Los valores de CCCCC, DDDDD, EEEEE, FFFFF y GGGGG indican:

El primero, el valor al que se inicializa b si pulsamos el reset, cuyo valor es 0 y en binario con 6 bits, CCCCC = "000000".

El valor de DDDDD, indica el valor máximo que no puede superar b, si queremos incrementar en 1 su valor, siendo éste 63, por tanto en binario DDDDD = "111111".


El valor de EEEEE, indica el valor mínimo que no puede superar b, si queremos decrementar en 1 su valor, siendo éste 0, por tanto en binario EEEEE = "000000".

El valor de FFFFF, indica el valor máximo que no puede superar b, si queremos incrementar en 100 su valor, siendo éste 54, por tanto en binario FFFFF = "110110".

Por último el valor GGGGG, indica el valor mínimo que no puede superar b, si queremos decrementar en 100 su valor, siendo éste 9, por tanto en binario GGGGG = "001001".

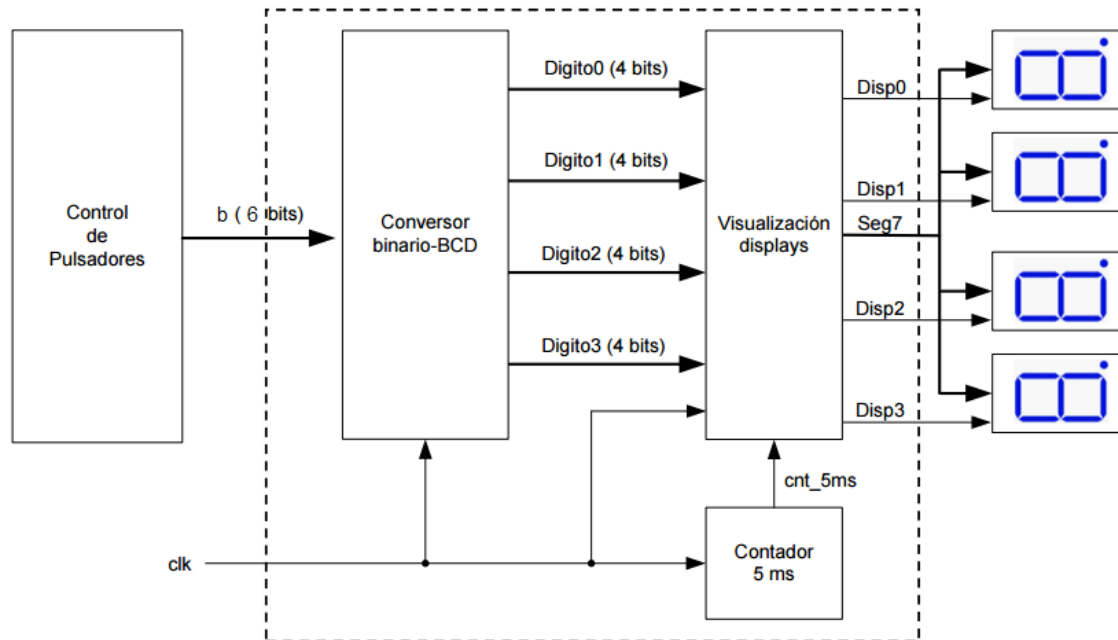4.2 Control de los displays

Inserte aquí el código VHDL del módulo de control de los displays (descripción estructural) y sus correspondientes submódulos (convertor binario-BCD, contador 5 ms, y entidad de visualización) debidamente comentados. Utilice sub-apartados para cada uno de los componentes.



```

-----
-- CONTROL DISPLAYS
-- Fichero TOP del módulo de control de los displays, que describe de forma
-- jerárquica la conexión de los módulos conversorBCD, contador_5ms y
-- visualizacion.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control_displays is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
           b : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);  -- entrada con el
valor del código introducido
           Disp0 : out  STD_LOGIC;  -- salida encargada de activar el
display de las unidades
           Disp1 : out  STD_LOGIC;  -- salida encargada de activar el
display de las decenas
           Disp2 : out  STD_LOGIC;  -- salida encargada de activar el
display de las centenas
           Disp3 : out  STD_LOGIC;  -- salida encargada de activar el
display de los millares
           Seg7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));  -- salida con el
valor del dígito de BCD a 7 segmentos
end control_displays;

architecture Behavioral of control_displays is

```

```

component conversorBCD is
    Port ( --clk : in STD_LOGIC;    -- entrada del reloj, no es necesaria,
se quita para evitar posibles errores
        b : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);    -- entrada con el
valor del código introducido
        D0 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito que
corresponde a las unidades
        D1 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito que
corresponde a las decenas
        D2 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito que
corresponde a las centenas
        D3 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));    -- dígito que
corresponde a los millares
end component;

component contador_5ms is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;    -- entrada del reloj
cnt_5ms : out STD_LOGIC);    -- salida de contador_5ms
end component;

component visualizacion is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;    -- entrada del reloj
cnt_5ms : in STD_LOGIC; -- entrada proveniente del
contador_5ms, para refrescar los displays
        Digito0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito en BCD
que corresponde a las unidades del valor
        Digito1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito en BCD
que corresponde a las decenas del valor
        Digito2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito en BCD
que corresponde a las centenas del valor
        Digito3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- dígito en BCD
que corresponde a los millares del valor
        Disp0 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las unidades
        Disp1 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las decenas
        Disp2 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las centenas
        Disp3 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de los millares
        Seg7 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));    -- salida con el
valor del dígito de BCD a 7 segmentos
end component;

    -- señales auxiliares para realizar el port map
    signal cnt_5ms : STD_LOGIC;
    signal Digito0, Digito1, Digito2, Digito3 : STD_LOGIC_VECTOR (3
downto 0);

begin

    U1 : conversorBCD port map (b, Digito0, Digito1, Digito2, Digito3);
    U2 : contador_5ms port map (clk, cnt_5ms);
    U3 : visualizacion port map (clk, cnt_5ms, Digito0, Digito1, Digito2,
Digito3, Disp0, Disp1, Disp2, Disp3, Seg7);

end Behavioral;

```


4.2.1 ConversorBCD

```

-----
--
-- CONVERSOR BCD
-- Es el módulo que se encarga de convertir la señal b (representada
-- en binario y con valores entre 0 y 63) al formato BCD.
-----
--
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity conversorBCD is
    Port ( --clk : in  STD_LOGIC;  -- entrada del reloj, no es necesaria,
          se quita para evitar posibles errores
          b : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);    -- entrada con el
valor del código introducido
          D0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito que
corresponde a las unidades
          D1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito que
corresponde a las decenas
          D2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito que
corresponde a las centenas
          D3 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- dígito que
corresponde a los millares
end conversorBCD;

architecture Behavioral of conversorBCD is

begin

process (b) -- En este process se obtiene el valor de las unidades y las
decenas del valor de entrada b

    VARIABLE resto : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- variable auxiliar
para realizar el algoritmo

begin
    D1 <= (others => '0'); -- VALORES POR DEFECTO
    resto := b;

    if b >= conv_std_logic_vector(10, 6) then -- conv_std_logic_vector(x,
y) convierte el valor x a binario con y bits
        D1 <= "0001";
        resto := b - conv_std_logic_vector(10, 6); -- resto = b - 10
    end if;

    if b >= conv_std_logic_vector(20, 6) then
        D1 <= "0010";
        resto := b - conv_std_logic_vector(20, 6); -- resto = b - 20
    end if;

    if b >= conv_std_logic_vector(30, 6) then
        D1 <= "0011";
        resto := b - conv_std_logic_vector(30, 6); -- resto = b - 30
    end if;

    if b >= conv_std_logic_vector(40, 6) then
        D1 <= "0100";

```

```
        resto := b - conv_std_logic_vector(40, 6); -- resto = b - 40
    end if;

    if b >= conv_std_logic_vector(50, 6) then
        D1 <= "0101";
        resto := b - conv_std_logic_vector(50, 6); -- resto = b - 50
    end if;

    if b >= conv_std_logic_vector(60, 6) then
        D1 <= "0110";
        resto := b - conv_std_logic_vector(60, 6); -- resto = b - 60
    end if;

    D0 <= resto(3 downto 0); -- Asignacion de salida a las unidades
                                --D1 corresponde
a las decenas y se asigna dentro del process

end process;

    D2 <= "0000";    -- D2 y D3 corresponderían a centenas y millares
    D3 <= "0000";    -- pero por la limitación de 0 a 63, los mantenemos
a 0

end Behavioral;
```

4.2.2 Contador_5ms

```

-----
-----
-- CONTADOR 5 MS
-- Para multiplexar los datos de los 4 dígitos para utilizar
-- los 4 displays a la vez, hace falta una señal para que la
-- visualización sea correcta. Se ha seleccionado T = 5ms,
-- de forma que cada display se refresque cada 20 ms.
-----
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity contador_5ms is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          cnt_5ms : out STD_LOGIC);  -- salida de contador_5ms
end contador_5ms;

architecture Behavioral of contador_5ms is

    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0) := "000000000000000000"; --
    declaracion de la señal

begin

    process (clk)      -- En este process se indica la cuenta del contador
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            cnt_5ms <= '0';
            contador <= contador + '1';
            if contador >= "111101000010010000" then -- valor máximo
de la cuenta
                cnt_5ms <= '1';
                -- se pone la salida a 1
                contador <= (others => '0');
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

4.2.3 Visualizacion

```

-----
-- VISUALIZACIÓN
-- Es el módulo encargado de mostrar los datos en los displays. Puesto que
-- la
-- señal de datos (Seg7) es compartida, es necesario activar cada 5 ms,
-- cada uno
-- de los displays y poner los datos correspondientes en el bus Seg7.
-- También es necesario convertir los datos de BCD a 7 segmentos.
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity visualizacion is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          cnt_5ms : in  STD_LOGIC; -- entrada proveniente del
          contador_5ms, para refrescar los displays
          Digito0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito en BCD
          que corresponde a las unidades del valor
          Digito1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito en BCD
          que corresponde a las decenas del valor
          Digito2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito en BCD
          que corresponde a las centenas del valor
          Digito3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- dígito en BCD
          que corresponde a los millares del valor
          Disp0 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
          display de las unidades
          Disp1 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
          display de las decenas
          Disp2 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
          display de las centenas
          Disp3 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
          display de los millares
          Seg7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));  -- salida con el
          valor del digito de BCD a 7 segmentos
end visualizacion;

architecture Behavioral of visualizacion is

    signal sel : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0) := "00"; -- señal que se encarga
    de activar un display u otro
    signal digitoBCD : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- señal que usamos para
    pasar de BCD a 7 segmentos

begin

    process (clk) -- en este process se cambia el valor de sel cada 5 ms
    begin
        if clk'event and clk='1' then -- en cada flanco de subida del reloj
            if cnt_5ms = '1' then -- cuando la entrada cnt_5ms está
            activada
                sel <= sel + "01";
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture Behavioral;

```

```
process (sel, Digito0, Digito1, Digito2, Digito3) -- process en el que se
activa un display u otro dependiendo del valor de sel
```

```
begin
```

```
    digitoBCD <= digito0; -- asignación por defecto
    Disp0 <= '1'; -- por defecto (activas a nivel bajo)
    Disp1 <= '1';
    Disp2 <= '1';
    Disp3 <= '1';
```

```
    CASE sel IS
```

```
        when "00" =>
            Disp0 <= '0';
            digitoBCD <= Digito0;

        when "01" =>
            Disp1 <= '0';
            digitoBCD <= Digito1;

        when "10" =>
            Disp2 <= '1';
            digitoBCD <= Digito2;

        when "11" =>
            Disp3 <= '1';
            digitoBCD <= Digito3;

        when others => Disp0 <= '1';
```

```
    END CASE;
```

```
end process;
```

```
with digitoBCD select Seg7 <= -- with select para indicar el valor de Seg7
dependiendo del valor de digitoBCD (activas a nivel bajo)
```


```
    "1000000" when "0000",
    "1111001" when "0001",
    "0100100" when "0010",
    "0110000" when "0011",
    "0011001" when "0100",
    "0010010" when "0101",
    "0000010" when "0110",
    "1111000" when "0111",
    "0000000" when "1000",
    "0011000" when "1001",
    "1111111" when others;
```

```
end Behavioral;
```

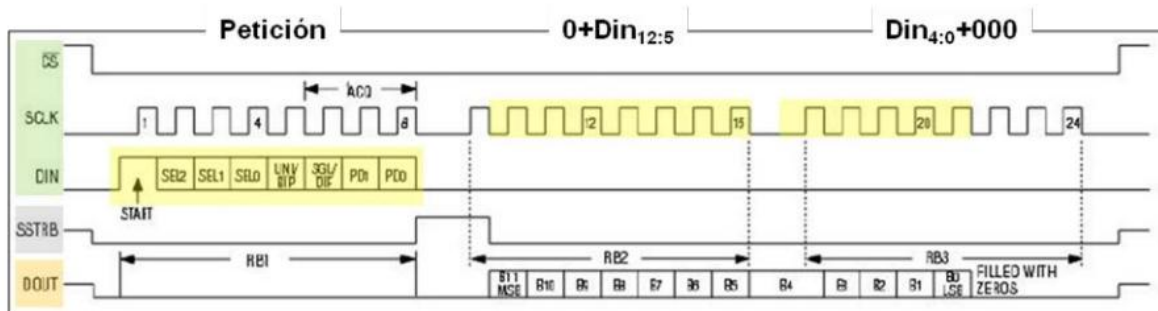4.3 Generación del bloque de control del ADC

Inserte aquí el código VHDL de la entidad del control del ADC, debidamente comentado, justificando su funcionamiento.

En particular, explique el funcionamiento de los contadores 1, 2 y 3, y cómo se generan las señales CS0, SCLK y DIN.



```

-----
-- CONTROL ADC
-- Es el encargado de enviar y recibir todas las señales que deben llegar
-- al ADC. Este bloque debe realizar 2 cosas:
-- En primer lugar, enviar el byte de petición por medio de las señales
-- CS0, SCLK y DIN.
-- En segundo, recibir la respuesta a través de la señal DOUT y entregar el
-- valor digital que se reciba a la siguiente etapa.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control_ADC is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- señal de reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- señal de reset
          start_ADC : in  STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
          DOUT : in  STD_LOGIC;      -- señal serie que se recibe desde el
          ADC
          end_ADC : out STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
          operación del módulo
          CS0 : out  STD_LOGIC;      -- señal de control para el ADC
          SCLK : out  STD_LOGIC;     -- señal de control para el ADC
          DIN : out  STD_LOGIC;      -- señal de petición par el ADC
          valor_ADC : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0)); -- último
          valor binario completo recibido desde el ADC
end control_ADC;

```

```

architecture Behavioral of control_ADC is

    -- Declaración de las señales necesarias
    signal en_cnt : STD_LOGIC := '0'; -- señal que habilita el contador de 1
    us
    signal fin_de_cuenta : STD_LOGIC := '0'; -- señal que indica que ha pasado
    1 us
    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) := "000000"; -- señal
    que lleva la cuenta para 1 us

```

```

signal byte_peticion_ADC : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000000";
    -- señal que porta el byte de peticion
signal bit_DIN : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000"; -- señal que
cuenta los bits transmitidos
signal st : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00"; -- señal que indica el
estado del autómata
signal dato_ADC : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000000000000";
    -- señal que porta la recepcion de bits
signal aux : STD_LOGIC := '0'; -- señal que equivale a SCLK
signal salida : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) := "000000000000"; --
señal que equivale a valor_ADC

begin

    -- Procesos (contadores 1 y 2) y otras asignaciones de señales de la
entidad

process (clk) -- en este process se produce la cuenta de 1 us
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if en_cnt = '1' then
                fin_de_cuenta <= '0';
                contador <= contador + '1';
                if contador >= "110010" then -- valor máximo de la
cuenta
                    fin_de_cuenta <= '1';
                    contador <= (others => '0');
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

process (clk) -- este process equivale a un biestable del que resulta
SCLK
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if fin_de_cuenta = '1' then
                aux <= not(aux);
            end if;
        end if;
    end process;

process (Rst, clk) -- en este process se entrega el byte de peticion,
se reciben los datos serie y se envia el dato de salida
    begin
        if (Rst = '1') then -- Poner a cero todas las señales del
proceso
            st <= "00";
            bit_DIN <= "0000";
            byte_peticion_ADC <= "00000000";
            dato_ADC <= "0000000000000000";
            end_ADC <= '0';

            elsif clk'event and clk = '1' then

                end_ADC <= '0'; -- necesario para que la señal dure
sólo un pulso de reloj

                CASE st IS

                    when "00" => -- Reposo (Estado 00)

```

```

en_cnt <= '0'; -- Inicializar contadores
byte_peticion_ADC <= "10010111"; -- Precarga
del byte de peticion
    if start_ADC = '1' then -- Selección del
canal 0 en modo bipolar (-1.3, 2.5V)
        st <= "01";
    end if;

    when "01" => -- Entrega de la peticion (Estado 01)
        en_cnt <= '1';
        if (fin_de_cuenta = '1' and aux = '1')
then -- Flanco de bajada de SCLK
            byte_peticion_ADC <=
byte_peticion_ADC(6 downto 0) & '0'; -- Desplaza petición
            bit_DIN <= bit_DIN + "01";
            if bit_DIN >= "0111" then -- Se
ha enviado la peticion completa
                st <= "10";
                bit_DIN <= (others => '0');
            end if;
        end if;

        when "10" => -- Recepcion de los datos serie
(Estado 10)
            en_cnt <= '1';
            if (fin_de_cuenta = '1' and aux = '0') then -
- Flanco de subida de SCLK
                dato_ADC <= dato_ADC(14 downto 0) &
DOUT; -- Recepcion serie
            end if;
            if (fin_de_cuenta = '1' and aux = '1') then -
- Flanco de bajada de SCLK
                bit_DIN <= bit_DIN + "01";
                if bit_DIN = "1111" then -- Se ha
recibido el dato completo
                    st <= "11";
                    bit_DIN <= (others => '0');
                end if;
            end if;

            when "11" => -- Entrega del dato de salida, y final
(Estado 11)
                st <= "00";
                salida <= dato_ADC(14 downto 3); -- se
pasan a valor_ADC los bits significativos del conversor
                end_ADC <= '1';

            when others =>
                st <= "00";

        END CASE;

    end if;
end process;

-- asignación de salidas
SCLK <= aux;
DIN <= byte_peticion_ADC(7) when st = "01" else '0'; -- se va pasando por
DIN el byte de peticion
CS0 <= '0' when (st = "01" or st = "10") else '1';
valor_ADC <= salida;

```


end Behavioral;

Los tres contadores funcionan sólo en los estados 01 y 10. Todos los contadores están a 0 durante el estado de reposo, y se activan durante los estados de envío y recepción de datos. El primer contador debe generar una señal (fin_de_cuenta) cada 1 μ s para que el segundo contador cambie cada 1 μ s.

El segundo contador recibe la señal de fin de cuenta, y cambia su estado generando la señal SCLK. Este segundo contador podría identificarse como un biestable.


El tercer contador recibe la señal fin_de_cuenta del primer contador y la señal SCLK del segundo, e incrementa el número de los bits de petición enviados a través de la señal DIN (hasta 8), actualizando el valor de dicha señal en cada flanco de bajada de SCLK.

La señal CS0 es una señal de control, de manera que siempre que esté a 1, DIN va a estar a 0.

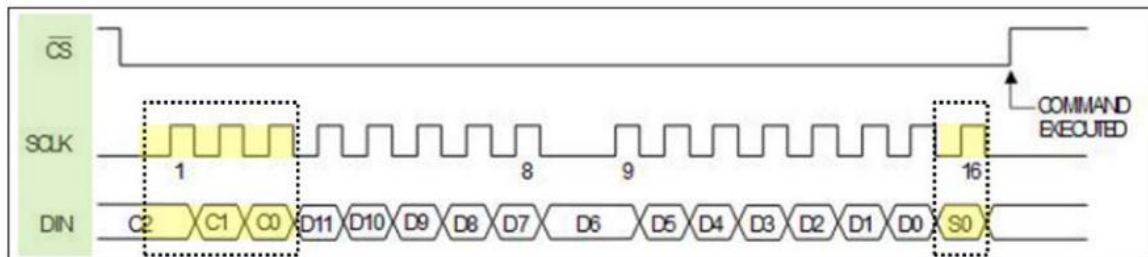4.4 Generación del bloque de control del DAC

Inserte aquí el código VHDL de la entidad del control del DAC, debidamente comentado, justificando su funcionamiento.

En particular, explique el funcionamiento de los contadores que haya utilizado, y la generación de las señales CS1, SCLK y DIN.



```

-----
-- CONTROL DAC
-- Es el encargado de generar todas las señales digitales que necesita
-- el DAC para realizar la conversión
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control_DAC is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- señal de reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- señal de reset
          start_DAC : in  STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
          valor_DAC : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); -- valor binario
          a enviar al DAC
          end_DAC : out STD_LOGIC;    -- señal que da por
          terminado la operación del módulo
          CS1 : out  STD_LOGIC;      -- señal de control para el DAC
          SCLK : out  STD_LOGIC;     -- señal de control para el DAC
          DIN : out  STD_LOGIC);     -- dato que se envía al DAC
end control_DAC;

architecture Behavioral of control_DAC is

    -- Declaración de las señales necesarias
    signal en_cnt : STD_LOGIC := '0'; -- señal que habilita el contador de 1
    us
    signal fin_de_cuenta : STD_LOGIC := '0'; -- señal que indica que ha pasado
    1 us
    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) := "000000"; -- señal
    que lleva la cuenta para 1 us
    signal byte_transmission_DAC : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) :=
    "0000000000000000"; -- señal que porta el byte de transmisión
    signal bit_DIN : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000"; -- señal que
    cuenta los bits transmitidos
    signal st : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00"; -- señal que indica el
    estado del autómata
    signal aux : STD_LOGIC := '0'; -- señal que equivale a SCLK

```

```

begin

    -- Procesos (contadores 1 y 2) y otras asignaciones de señales de la
    entidad

process (clk)      -- en este process se produce la cuenta de 1 us
begin
    if clk'event and clk='1' then
        if en_cnt = '1' then
            fin_de_cuenta <= '0';
            contador <= contador + '1';
            if contador >= "110010" then -- valor máximo de la
cuenta
                fin_de_cuenta <= '1';
                contador <= (others => '0');
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

process (clk)      -- este process equivale a un biestable del que resulta
SCLK
begin
    if clk'event and clk='1' then
        if fin_de_cuenta = '1' then
            aux <= not(aux);
        end if;
    end if;
end process;

process (Rst, clk) -- en este process se entrega los bytes de
transmisión y se envía el dato de salida
begin
    if (Rst = '1') then -- Poner a cero todas las señales del
proceso
        st <= "00";
        bit_DIN <= "0000";
        byte_transmision_DAC <= "0000000000000000";
        end_DAC <= '0';

        elsif clk'event and clk = '1' then

            end_DAC <= '0'; -- necesario para que la señal dure
sólo un pulso de reloj

            CASE st IS

                when "00" => -- Reposo (Estado 00)

                    en_cnt <= '0'; -- Inicializar contadores
                    byte_transmision_DAC <= "000" & valor_DAC &
'0';

                    if start_DAC = '1' then
                        st <= "01";
                    end if;

                when "01" => -- Entrega de la petición (Estado 01)
                    en_cnt <= '1';
                    if (fin_de_cuenta = '1' and aux = '1') then -
- Flanco de bajada de SCLK

```

```

byte_transmision_DAC(14 downto 0) & '0'; -- desplaza transmision
bit_DIN <= bit_DIN + "01";
if bit_DIN >= "1111" then -- Se ha
    enviado la peticion completa
        st <= "11";
        bit_DIN <= (others => '0');
    end if;
end if;

when "11" => -- Entrega del dato de salida, y final
    (Estado 11)
        st <= "00";
        end_DAC <= '1';

    when others =>
        st <= "00";

END CASE;

end if;
end process;

-- asignación de salidas
SCLK <= aux;
CS1 <= '0' when (st = "01") else '1';
DIN <= byte_transmision_DAC(15) when st = "01" else '0'; -- se va pasando
por DIN el byte de transmisión

end Behavioral;
```

Es un caso similar al del bloque de control del ADC, pero algo más sencillo:

Los tres contadores funcionan sólo en el estado 01. Todos los contadores están a 0 durante el estado de reposo y se activan durante el estado 01 para controlar la temporización de envío de los datos. El primer contador debe generar una señal (fin_de_cuenta) cada 1 µs para que el segundo contador cambie cada 1 µs.

El segundo contador recibe la señal de fin de cuenta, y cambia su estado generando la señal SCLK. Este segundo contador podría identificarse como un biestable.


El tercer contador recibe la señal fin_de_cuenta del primer contador y la señal SCLK del segundo, e incrementa el número de los bits de petición enviados a través de la señal DIN (hasta 8), actualizando el valor de dicha señal en cada flanco de bajada de SCLK.

La señal CS1 es una señal de control, de manera que siempre que esté a 1, DIN va a estar a 0.

 4.5 Generación del bloque de encriptación

Inserte aquí el código VHDL de la entidad de encriptación, debidamente comentado, justificando su funcionamiento.

En particular, explique el funcionamiento del contador pseudo-aleatorio, y cómo afecta a la salida del sistema.



```

-----
-- ENCRIPCIÓN
-- Es el encargado de comparar el código predefinido de cifrado
-- (fijado en los interruptores) con el código introducido por
-- el usuario (generado mediante los pulsadores).
-- En caso de que sean iguales, la señal de entrada se transmitirá
-- a la salida.
-- En caso de que no lo sean, se entrega al DAC la salida de un
-- generador pseudo-aleatorio de 16 bits.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity pseudo_random is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- señal de reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- señal de reset
          start_random : in  STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
          sw : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- código predefinido
de cifrado, especificado por los interruptores
          b : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- código introducido
por el usuario a través de los pulsadores
          valor_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); -- último valor
binario completo recibido desde el ADC
          end_random : out  STD_LOGIC;      -- señal que da por
terminado la operación del módulo
          valor_DAC : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0)); -- valor
binario a enviar al DAC
end pseudo_random;

architecture Behavioral of pseudo_random is

    -- Declaración de las señales necesarias
    signal registro : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000010000001";
    -- representa el registro de desplazamiento
    signal aux : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) := "000000000000"; -- para
sumarle el offset a la entrada de datos
    signal semilla : STD_LOGIC; -- valor inicial para el registro

```

```

begin

aux <= valor_ADC + 2048;      -- suma del offset necesario
semilla <= (((registro(15) XOR registro(13)) XOR registro(12)) XOR
registro(10));      -- registro de desplazamiento

process (Rst, clk)          -- en este process se comparan los códigos y se
asignan las salidas
begin
    if Rst = '1' then
        valor_DAC <= "000000000000";
    elsif clk'event and clk='1' then
        if start_random = '1' then
            if (b = sw) then -- si coinciden los valores, la
salida es igual a la entrada
                valor_DAC <= aux;
                end_random <= '1';
            else -- si no coinciden, se genera una secuencia
pseudoaleatoria
                valor_DAC <= registro (11 downto 0);
                end_random <= '1';
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

process (clk)              -- process que sirve para que los valores del registro
estén en continuo cambio
begin
    if clk'event and clk='1' then
        registro <= registro(14 downto 0) & semilla;
    end if;
end process;

end Behavioral;

```

El bloque de encriptación de la señal es el encargado de comparar el código predefinido de cifrado (fijado en los interruptores) con el código introducido por el usuario (generado mediante los pulsadores). En caso de que sean iguales, la señal de entrada se transmitirá a la salida. En caso de que no lo sean, se entrega al DAC la salida de un generador pseudo-aleatorio de 16 bits.

La arquitectura para el generador pseudo-aleatorio es un registro de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR) de 16 bits, de los cuales se entregan al DAC los 12 bits menos significativos. Este tipo de generadores tienen la característica de que pasan por casi todos los posibles valores del registro antes de que se repita el estado (con la excepción del caso en que todos los bits del registro sean 0, que mantiene su valor), y son muy fácilmente implementables.

En caso de que ambos códigos sean iguales, no habrá ninguna consecuencia para la salida.

En caso contrario, la señal de salida se verá afectada por mucho ruido que la distorsionará.

4.6 Entidad jerárquica TOP

Inserte aquí el código VHDL de la entidad TOP (descripción estructural) debidamente comentado. Explique también la operación del sistema en función de los distintos estados.

```

-----
-- ENTIDAD JERÁRQUICA TOP
-- Versión final del fichero jerarquía del subsistema digital.
-- Contiene los bloques de control de pulsadores, control de displays,
-- control del ADC, control del DAC, control global y encriptación.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity top_digital is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reset
          Up0 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 1
          Down0 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 1
          Up1 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 10
          Down1 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 1
          DOUT : in  STD_LOGIC;     -- señal serie que se recibe desde el
ADC
          sw : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- código predefinido
de cifrado, especificado por los interruptores
          DOUT : in
STD_LOGIC;
          Disp0 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las unidades
          Disp1 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las decenas
          Disp2 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las centenas
          Disp3 : out  STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de los millares
          Seg7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); -- salida con el valor
del dígito de BCD a 7 segmentos
          CS0 : out  STD_LOGIC;    -- señal de control para el ADC
          CS1 : out  STD_LOGIC;    -- señal de control para el DAC
          SCLK : out  STD_LOGIC;   -- señal de control para el DAC
          DIN : out  STD_LOGIC);   -- dato que se envía al DAC
end top_digital;

architecture Behavioral of top_digital is

    component control_pulsadores is
        Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj
              Rst : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reset
              Up0 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 1
              Down0 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 1
              Up1 : in  STD_LOGIC;      -- pulsador que incrementa 10
              Down1 : in  STD_LOGIC;    -- pulsador que decrementa 10
              b : out  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0)); -- salida con el valor
del código introducido
    end component;

    component control_displays is
        Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- entrada del reloj

```

```

        b : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);    -- entrada con el
valor del código introducido
        Disp0 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las unidades
        Disp1 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las decenas
        Disp2 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de las centenas
        Disp3 : out STD_LOGIC; -- salida encargada de activar el
display de los millares
        Seg7 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));    -- salida con el
valor del dígito de BCD a 7 segmentos
end component;

component control_ADC is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;    -- señal de reloj
          Rst : in STD_LOGIC;    -- señal de reset
          start_ADC : in STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
          DOUT : in STD_LOGIC;    -- señal serie que se recibe desde el
ADC
          end_ADC : out STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
operación del módulo
          CS0 : out STD_LOGIC;    -- señal de control para el ADC
          SCLK : out STD_LOGIC;    -- señal de control para el ADC
          DIN : out STD_LOGIC;    -- señal de petición par el ADC
          valor_ADC : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));    -- último
valor binario completo recibido desde el ADC
end component;

component control_DAC is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;    -- señal de reloj
          Rst : in STD_LOGIC;    -- señal de reset
          start_DAC : in STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
          valor_DAC : in STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); -- valor binario
a enviar al DAC
          end_DAC : out STD_LOGIC;    -- señal que da por
terminado la operación del módulo
          CS1 : out STD_LOGIC;    -- señal de control para el DAC
          SCLK : out STD_LOGIC;    -- señal de control para el DAC
          DIN : out STD_LOGIC);    -- dato que se envía al DAC
end component;

component control_global is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;    -- señal de reloj
          Rst : in STD_LOGIC;    -- señal de reset
          end_ADC : in STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
operación del módulo ADC
          end_random : in STD_LOGIC;    -- señal que da por
terminado la operación del módulo de encriptación
          end_DAC : in STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
operación del módulo DAC
          start_ADC : out STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
ADC
          start_random : out STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
de encriptación
          start_DAC : out STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
DAC
          global_st : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)); -- señal que
indica el estado del autómata
end component;

```



```

component pseudo_random is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- señal de reloj
        Rst : in  STD_LOGIC;      -- señal de reset
        start_random : in  STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
        sw : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- código predefinido
de cifrado, especificado por los interruptores
        b : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); -- código introducido
por el usuario a través de los pulsadores
        valor_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); -- último valor
binario completo recibido desde el ADC
        end_random : out  STD_LOGIC;      -- señal que da por
terminado la operación del módulo
        valor_DAC : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0)); -- valor
binario a enviar al DAC
end component;

-- señales auxiliares para realizar el port map
signal b : STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
signal start_ADC, start_DAC, start_random, end_ADC, end_DAC, end_random :
STD_LOGIC;
signal valor_ADC, valor_DAC: STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
signal global_st : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
signal DIN_ADC, DIN_DAC, SCLK_ADC, SCLK_DAC : STD_LOGIC; -- para la
salida compartida

begin

  with global_st select DIN <= -- como la salida es compartida se
multiplexa en función del estado del autómata
    DIN_ADC when "01",
    DIN_DAC when "10",
    '0' when others;

  with global_st select SCLK <= -- como la salida es compartida se
multiplexa en función del estado del autómata
    SCLK_ADC when "01",
    SCLK_DAC when "10",
    '0' when others;

  U1 : control_pulsadores port map (clk, Rst, Up0, Down0, Up1, Down1,
b);
  U2 : control_displays port map (clk, b, Disp0, Disp1, Disp2, Disp3,
Seg7);
  U3 : control_ADC port map (clk, Rst, start_ADC, DOUT, end_ADC, CS0,
SCLK_ADC, DIN_ADC, valor_ADC);
  U4 : control_DAC port map (clk, Rst, start_DAC, valor_DAC, end_DAC,
CS1, SCLK_DAC, DIN_DAC);
  U5 : control_global port map (clk, Rst, end_ADC, end_random, end_DAC,
start_ADC, start_random,
start_DAC, global_st);
  U6 : pseudo_random port map (clk, Rst, start_random, sw, b,
valor_ADC, end_random, valor_DAC);

end Behavioral;

```

```

#Señal de reloj del sistema
NET "clk" LOC = "M6"; # Reloj del sistema de 50 MHz

# PULSADORES
NET "Up0" LOC = "G12";
NET "Down0" LOC = "C11";
NET "Up1" LOC = "M4";
NET "Down1" LOC = "A7";

# RESET
NET "Rst" LOC = "P11";

# SWITCHES
NET "sw<0>" LOC = "K3"; #
NET "sw<1>" LOC = "B4"; #
NET "sw<2>" LOC = "G3"; #
NET "sw<3>" LOC = "F3"; #
NET "sw<4>" LOC = "E2"; #
NET "sw<5>" LOC = "N3"; #

# SEÑALES DE ACTIVACIÓN DE LOS DISPLAYS
NET "Disp3" LOC = "K14"; # SEÑAL = AN0
NET "Disp2" LOC = "M13"; # SEÑAL = AN1
NET "Disp1" LOC = "J12"; # SEÑAL = AN2
NET "Disp0" LOC = "F12"; # SEÑAL = AN3

# DISPLAY DE 7 SEGMENTOS
NET "Seg7<0>" LOC = "L14"; # SEÑAL = CA
NET "Seg7<1>" LOC = "H12"; # SEÑAL = CB
NET "Seg7<2>" LOC = "N14"; # SEÑAL = CC
NET "Seg7<3>" LOC = "N11"; # SEÑAL = CD
NET "Seg7<4>" LOC = "P12"; # SEÑAL = CE
NET "Seg7<5>" LOC = "L13"; # SEÑAL = CF
NET "Seg7<6>" LOC = "M12"; # SEÑAL = CG

# ENTRADA ADC - DAC
NET "DOUT" LOC = "C6"; # "E5"

# SALIDAS ADC - DAC
NET "CS0" LOC = "C13"; # ADC "S7"
NET "CS1" LOC = "D12"; # DAC "S8"
NET "SCLK" LOC = "C12"; # "S5"
NET "DIN" LOC = "A13"; # "S6"

```

```

-----
-----
-- CONTROL GLOBAL
-- Es el encargado de gestionar cuándo tiene que comenzar el
-- procesamiento de cada uno de los bloques que dependen de él.
-- Utiliza un protocolo de comunicación asíncrona basado en una
-- señal de inicio y otra señal de fin (cada bloque comenzará su
-- procesamiento cuando haya terminado el bloque inmediatamente anterior).
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity control_global is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;      -- señal de reloj
          Rst : in  STD_LOGIC;      -- señal de reset
          end_ADC : in  STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
operación del módulo ADC
          end_random : in  STD_LOGIC;    -- señal que da por
terminado la operación del módulo de encriptación
          end_DAC : in  STD_LOGIC;    -- señal que da por terminado la
operación del módulo DAC
          start_ADC : out STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
ADC
          start_random : out STD_LOGIC; -- señal que habilita el módulo
de encriptación
          start_DAC : out STD_LOGIC;    -- señal que habilita el módulo
DAC
          global_st : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)); -- señal que
indica el estado del autómata
end control_global;

architecture Behavioral of control_global is

    -- Declaración de las señales necesarias
    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0) := "00000000000000"; --
señal que lleva la cuenta para 125 us
    signal cnt_125us : STD_LOGIC := '0'; -- señal que indica que han
pasado 125 us
    signal s_global_st : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00"; -- señal que
indica el estado del autómata

begin

    process (clk) -- este process cuenta 125 us
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            cnt_125us <= '0';
            contador <= contador + '1';
            if contador >= "1100001101010" then -- valor máximo de la
cuenta
                cnt_125us <= '1';
                contador <= (others => '0');
            end if;
        end if;
    end process;

    global_st <= s_global_st;

```

```
start_ADC <= cnt_125us; -- debido a que cada 125 us se pasa al estado 01,
activandose start_ADC
```

```
process(clk, s_global_st, Rst, end_ADC, end_random, end_DAC, cnt_125us)
    -- en este process se va cambiando de estado en función de que las
    entradas avisen de que se acaban los estados anteriores
```

```
begin
```

```
    if Rst = '1' then -- Poner a cero las señales
```

```
        s_global_st <= "00";
```

```
        start_DAC <= '0';
```

```
        start_random <= '0';
```

```
    elsif clk'event and clk='1' then
```

```
        start_DAC <= '0'; -- incialización
```

```
        start_random <= '0'; -- incialización
```

```
    CASE s_global_st IS
```

```
        when "00" =>
```

```
            if (cnt_125us = '0') then
```

```
                s_global_st <= "00";
```

```
            else -- si han pasado 125 us, se acaba
```

```
reposo (01), el estado siguiente es ADC (01)
```

```
                s_global_st <= "01";
```

```
            end if;
```

```
        when "01" =>
```

```
            if (end_ADC = '0') then
```

```
                s_global_st <= "01";
```

```
            else -- si se acaba ADC (01), el estado
```

```
siguiente es encriptación (11)
```

```
                start_random <= '1';
```

```
                s_global_st <= "11";
```

```
            end if;
```

```
        when "11" =>
```

```
            if (end_random = '0') then
```

```
                s_global_st <= "11";
```

```
            else -- si se acaba encriptación (11), el
```

```
estado siguiente es DAC (10)
```

```
                start_DAC <= '1';
```

```
                s_global_st <= "10";
```

```
            end if;
```

```
        when "10" =>
```

```
            if (end_DAC = '0') then
```

```
                s_global_st <= "10";
```

```
            else -- si se acaba DAC (01), el estado
```

```
siguiente es reposo (00)
```

```
                s_global_st <= "00";
```

```
            end if;
```

```
        when others =>
```

```
            s_global_st <= "00";
```

```
    END CASE;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
end Behavioral;
```

El bloque de control global es el encargado de gestionar cuándo tiene que comenzar el procesamiento de cada uno de los bloques que dependen de él (control del bloque del ADC, bloque de encriptación y control del bloque del DAC).

Utiliza un protocolo de comunicación asíncrona basado en una señal de inicio y otra señal de fin, es decir, cada bloque comenzará su procesamiento cuando haya terminado el bloque inmediatamente anterior.

Puesto que en las especificaciones se indica que la frecuencia de muestreo deben ser 8 kHz, un contador interno generará cada 125 μ s la señal de inicio del primero de los bloques, por tanto cada 125 μ s el autómata ha pasado por cada uno de sus cuatro estados (00 = Reposo, 01 = ADC, 11 = encriptación y 10 = DAC).

4.7 Simulaciones adicionales

Incluya aquí las simulaciones adicionales que haya realizado con los ficheros de *testbench* que haya utilizado para las pruebas (pulsadores, displays, control ADC, DAC, etc.). **Incluya las simulaciones de verificación de cada entidad en sub-apartados diferentes.**

Por cada uno:

- Incluir el código del fichero de *testbench* debidamente comentado.
- Incluir la captura de pantalla del simulador ISIM donde se aprecie de forma suficiente el funcionamiento del módulo.
- Incluir un breve comentario sobre sus conclusiones acerca de la simulación.

4.7.1 Control ADC

```

-----
-- TEST BENCH DE CONTROL ADC
-----

library STD;
use std.textio.all;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY control_ADC_tb IS
END control_ADC_tb;

ARCHITECTURE behavior OF control_ADC_tb IS

    COMPONENT control_ADC
    PORT (clk : IN std_logic;           -- señal de reloj
          Rst : IN std_logic;          -- señal de reset
          start_ADC : IN std_logic;    -- señal que habilita el módulo
          DOUT : IN std_logic;         -- señal serie que se recibe desde el
ADC
          end_ADC : OUT std_logic;     -- señal que da por terminado la
operación del módulo
          CS0 : OUT std_logic;         -- señal de control para el ADC
          SCLK : OUT std_logic;        -- señal de control para el ADC
          DIN : OUT std_logic;         -- señal de petición par el ADC
          valor_ADC : OUT std_logic_vector(11 downto 0)); -- último valor
binario completo recibido desde el ADC
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal clk : std_logic := '0';
    signal Rst : std_logic := '0';
    signal start_ADC : std_logic := '0';
    signal DOUT : std_logic := '0';

    --Outputs

```

```

signal end_ADC : std_logic;
signal CS0 : std_logic;
signal SCLK : std_logic;
signal DIN : std_logic;
signal valor_ADC : std_logic_vector(11 downto 0);

-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 20 ns;          -- 50Mhz

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    unit_control_ADC: control_ADC PORT MAP (
        clk => clk,
        Rst => Rst,
        start_ADC => start_ADC,
        DOUT => DOUT,
        end_ADC => end_ADC,
        CS0 => CS0,
        SCLK => SCLK,
        DIN => DIN,
        valor_ADC => valor_ADC
    );

    -- Clock process definitions
    clk_process :process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;
    end process;

    -- start_ADC process
    start_ADC_process :process
    begin
        start_ADC <= '0';
        wait for 125us;
        start_ADC <= '1';
        wait for 20ns;
        start_ADC <= '0';
    end process;

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin

        -- insert stimulus here
        DOUT <='0'; -- valor cualquiera inicial
        rst<='1';   -- se ponen todas las señales a 0
        wait for 500 ns;
        rst <='0'; -- a la espera de start_ADC para empezar el proceso
        wait for 143 us;
        DOUT <='1'; -- se van metiendo valores a DOUT
        wait for 2 us;  -- 2 us es el valor del periodo de SCLK
        DOUT <='0';
        wait for 2 us;
        DOUT <='1';
        wait for 2 us;
        DOUT <='0';
        wait for 2 us;
    end process;

```


```


DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='0';
wait for 2 us;
DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='0';
wait for 2 us;
DOUT <='1';
wait for 2 us;
DOUT <='0';
wait;
end process;


```

END;

 A continuación enseñamos los cronogramas que verifican el correcto funcionamiento del bloque de control del ADC:



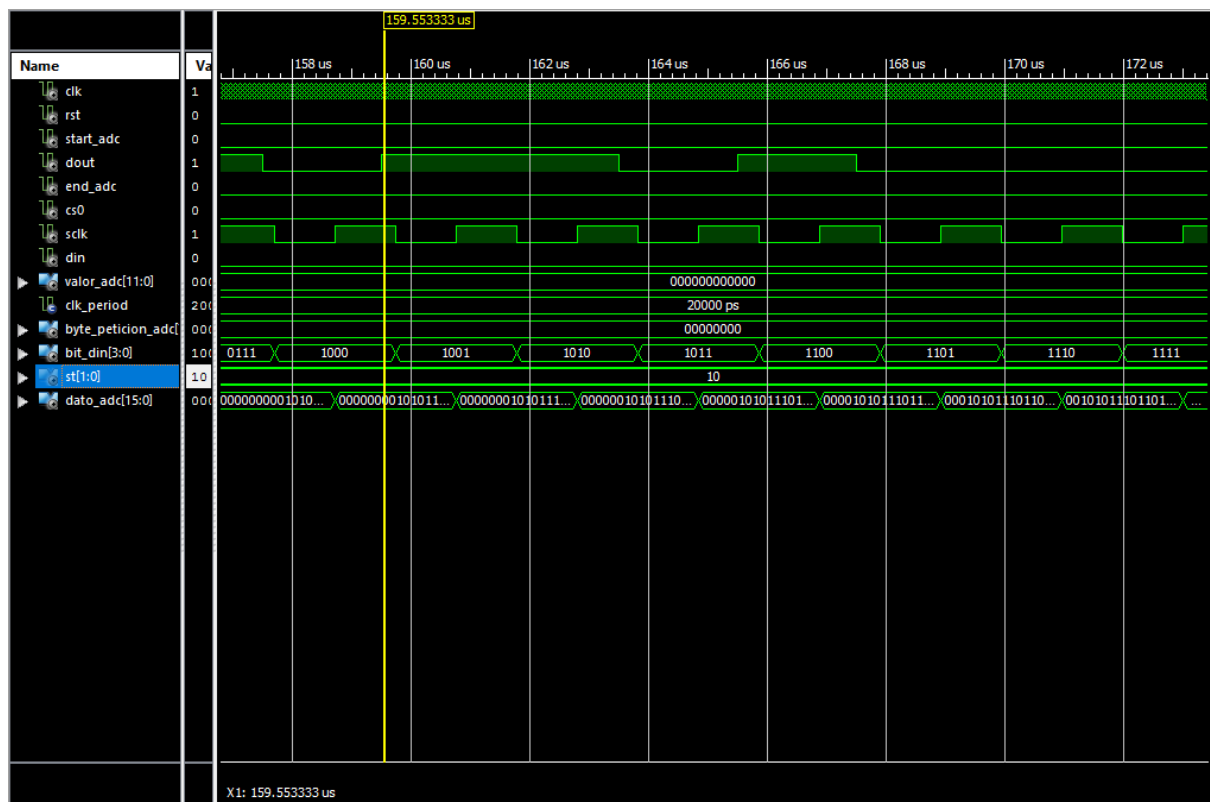

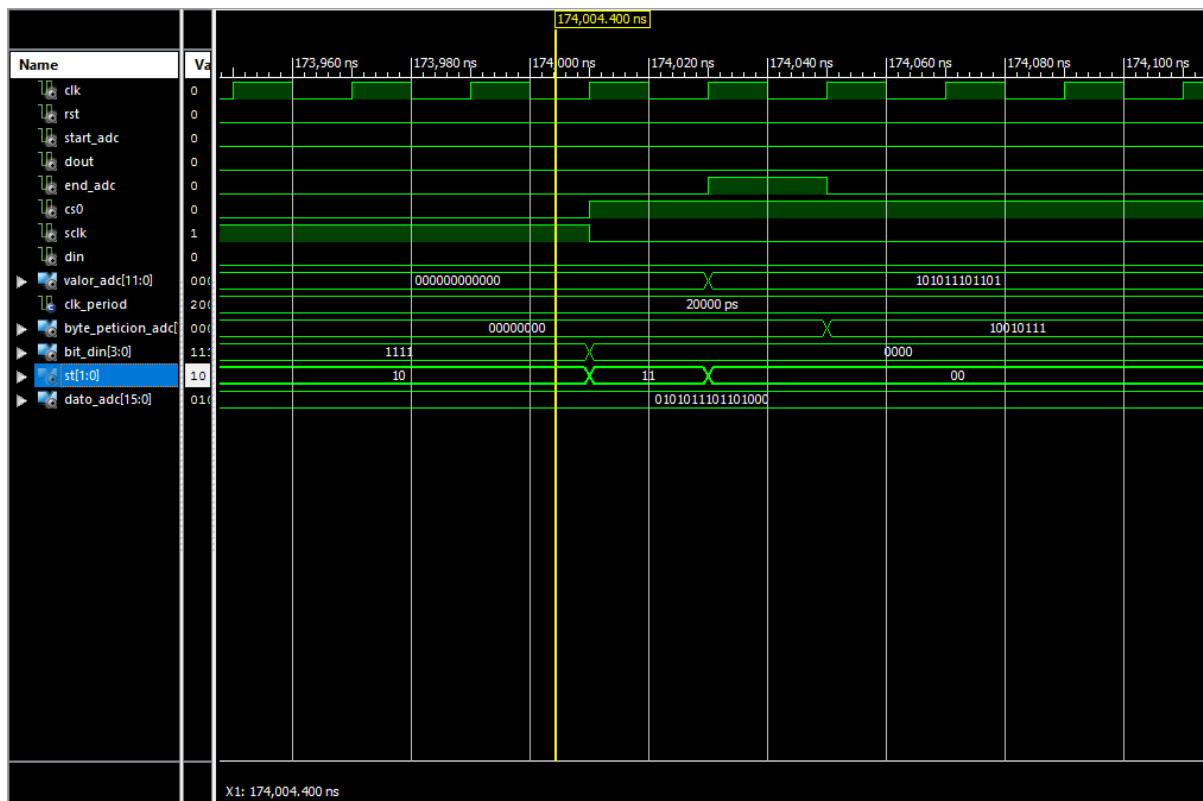

En la primera imagen se observa que hasta que la señal start_ADC no se pone a 1, la señal CS0 está a 1 y el autómata está en el estado de reposo (00). Entonces se suceden los tres estados restantes (01, 10, 11). Durante los estados 01 y 10 se ve cómo va la cuenta tanto de la transmisión de bits de petición, como de la recepción de bits en serie mediante la señal bit_DIN. El estado 11 dura un solo flanco de reloj, donde se asigna el valor de salida a valor_ADC y se pone la señal end_ADC a 1 durante un flanco de reloj.

4.7.2 Control DAC

```

-----
-- TEST BENCH DE CONTROL DAC
-----

library STD;
use std.textio.all;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY control_DAC_tb IS
END control_DAC_tb;

ARCHITECTURE behavior OF control_DAC_tb IS

    COMPONENT control_DAC
        PORT (clk : IN std_logic; -- señal de reloj
              Rst : IN std_logic; -- señal de reset
              start_DAC : IN std_logic; -- señal que habilita el módulo
              valor_DAC : IN std_logic_vector(11 downto 0); -- valor binario
a enviar al DAC
              end_DAC : OUT std_logic; -- señal que da por terminado la
operación del módulo
              CS1 : OUT std_logic; -- señal de control para el DAC
              SCLK : OUT std_logic; -- señal de control para el DAC
              DIN : OUT std_logic); -- dato que se envía al DAC
        END COMPONENT;

    --Inputs
    signal clk : std_logic := '0';
    signal Rst : std_logic := '0';
    signal start_DAC : std_logic := '0';
    signal valor_DAC : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0');

    --Outputs
    signal end_DAC : std_logic;
    signal CS1 : std_logic;
    signal SCLK : std_logic;
    signal DIN : std_logic;

    -- Clock period definitions
    constant clk_period : time := 20 ns; -- 50Mhz

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: control_DAC PORT MAP (
        clk => clk,
        Rst => Rst,
        start_DAC => start_DAC,
        valor_DAC => valor_DAC,
        end_DAC => end_DAC,
        CS1 => CS1,
        SCLK => SCLK,

```

```

        DIN => DIN
    );

-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;



-- start_DAC process
start_DAC_process :process
begin
    start_DAC <= '0';
    wait for 125us;
    start_DAC <= '1';
    wait for 20ns;
    start_DAC <= '0';
end process;


-- Stimulus process
stim_proc: process
begin

    -- insert stimulus here
    valor_DAC <="111100001111";  -- un valor inicial cualquiera a
observar
    rst<='1';  -- se ponen todas las señales a 0
    wait for 500 ns;
    rst <='0';  -- a la espera de start_DAC para empezar el proceso
    wait for 143 us;
    valor_DAC <="101010101011";  -- otro valor cualquiera a
observar
    wait;
end process;

END;
```

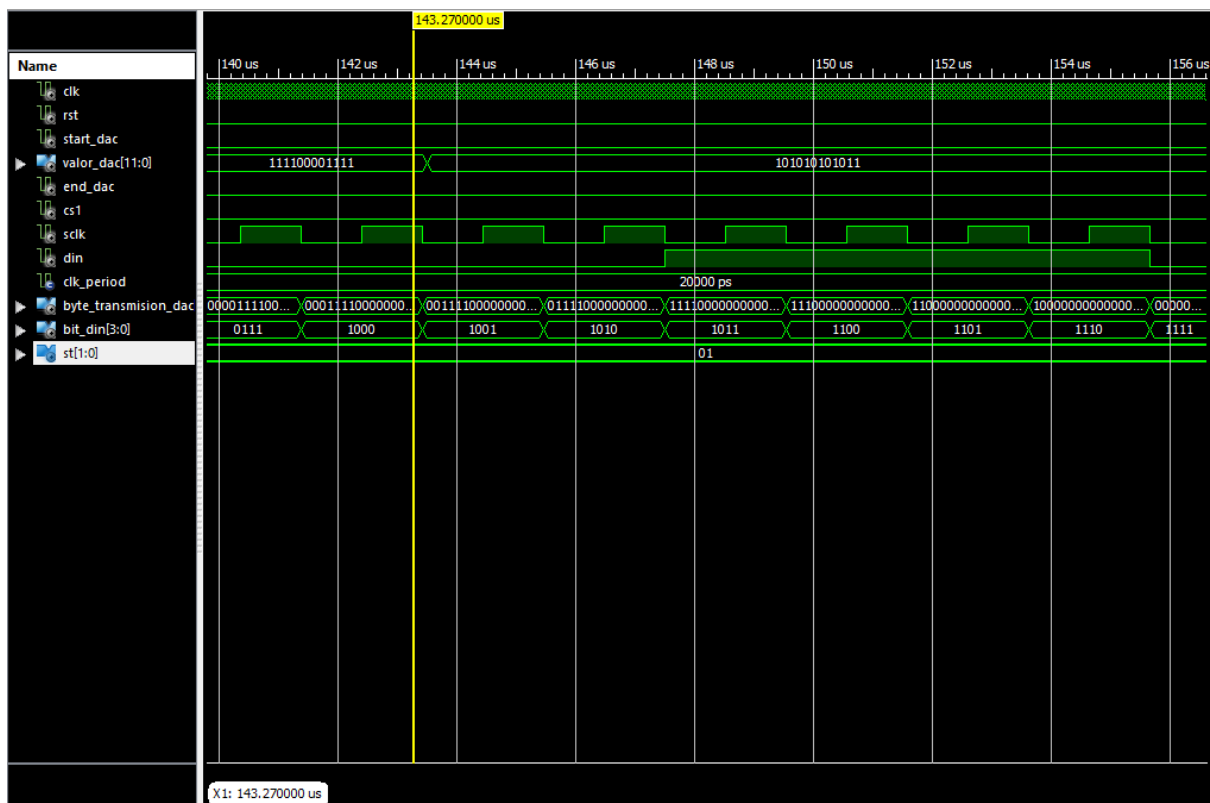 A continuación enseñamos los cronogramas que verifican el correcto funcionamiento del bloque de control del DAC:



 

En la primera imagen se observa que hasta que la señal start_DAC no se pone a 1, la señal CS1 está a 1 y el autómata está en el estado de reposo (00). Entonces se suceden los dos estados restantes (01, 11). Durante el estado 01 se ve cómo va la cuenta de la transmisión de bits de petición mediante la señal bit_DIN. El estado 11 dura un solo flanco de reloj, donde se asigna el valor de salida a valor_DAC y se pone la señal end_DAC a 1 durante un flanco de reloj.

5. MEJORAS

Si ha realizado mejoras incluya un apartado por cada una de ellas.

Si se trata de circuitos analógicos:

- Detalle los cálculos de diseño.
- Si ha realizado alguna medida incluya las capturas de pantalla o valores obtenidos

Si se trata de módulos VHDL:


- Incluya un diagrama de bloques completo de la mejora
- Incluya el código correspondiente a cada módulo debidamente comentado.

5.1 Simulación de los módulos analógicos con 5Spice

Antes de detallar nuestras simulaciones nos gustaría dejar constancia de que todos los valores utilizados son comerciales. Es decir, no todos se corresponden con los valores teóricos.


A la hora de hacer las simulaciones en el barrido temporal metemos como señal de entrada del circuito una señal de una amplitud de 0.1V (0.2Vpp), esperando obtener así una señal de salida acorde al máximo estipulado para el auricular.

 5.1.1 Bloque de adaptación de impedancias y eliminación de la componente continua.



El valor de la resistencia y del condensador están detallados en la parte analógica de esta memoria (Pag 5-6).


Simulación en AC

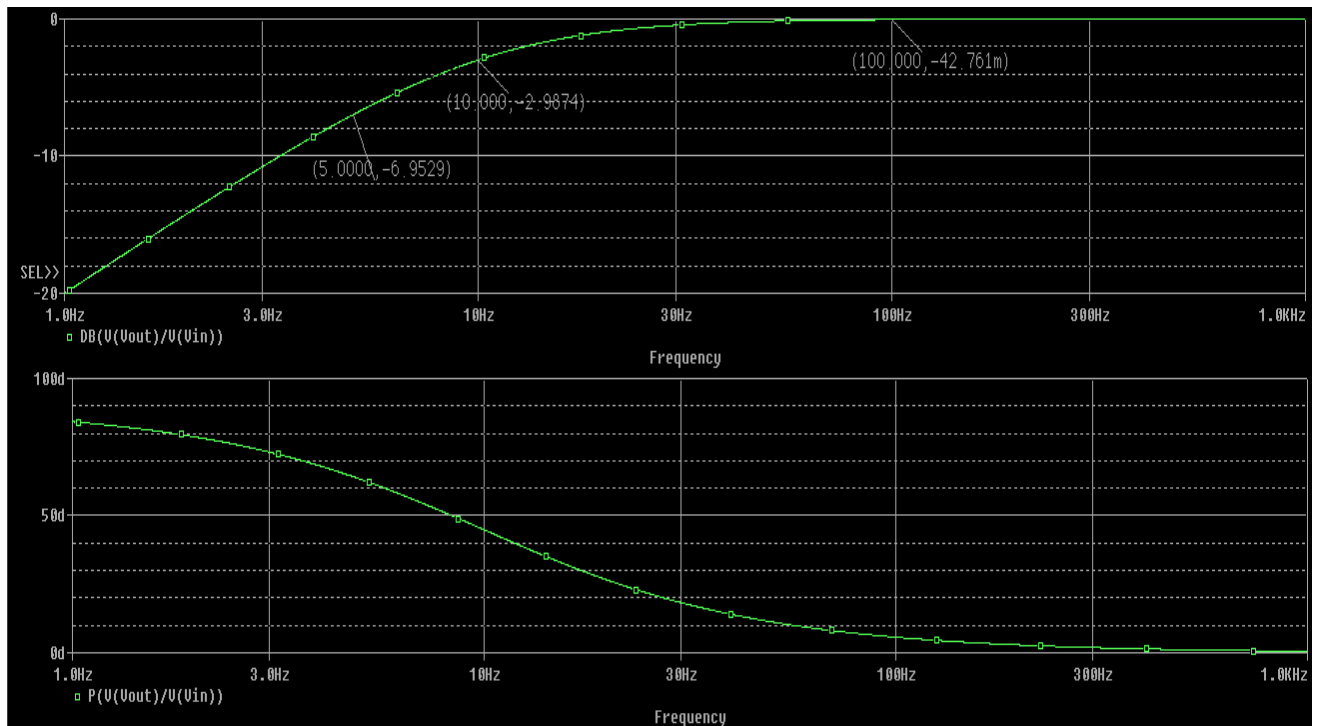


Como se puede comprobar, la simulación se corresponde con los cálculos teóricos, obteniendo así un filtro paso alto con una frecuencia de corte de 10Hz.

Los valores indicados hacen referencia a las ganancias pedidas en el apartado de analógica.


Simulación Temporal

 

 


Como se puede observar, en esta parte del circuito no se aprecia tanto una variación de amplitud como de desfase. Teniendo una señal de entrada y salida similares.

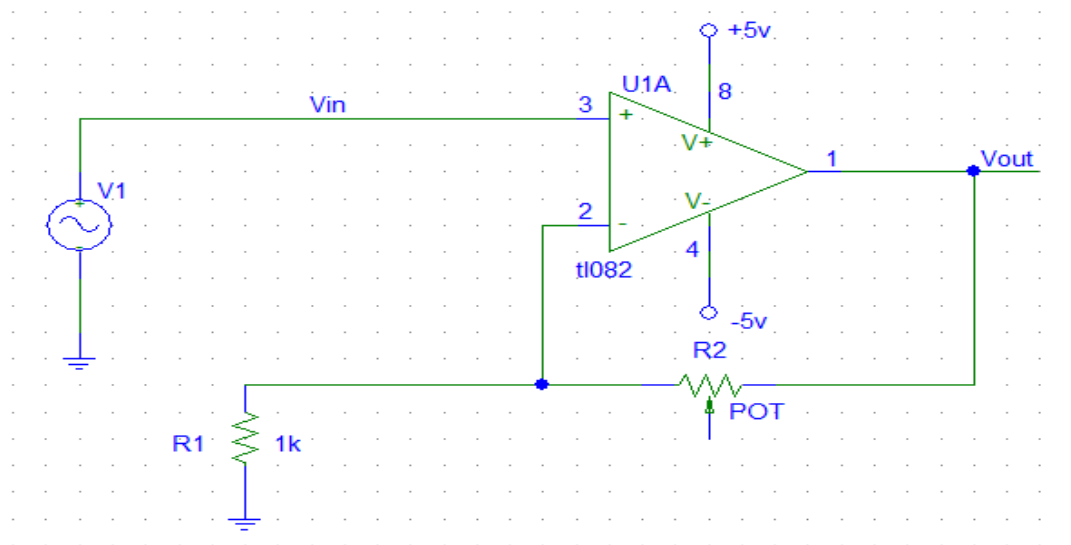5.1.2 Bloque amplificador de ganancia variable





El valor de las resistencias y del los condensadores están detallados en la parte analógica de esta memoria (Pag 7). El amplificador está alimentado a $\pm V_{cc}$.

Simulación en AC

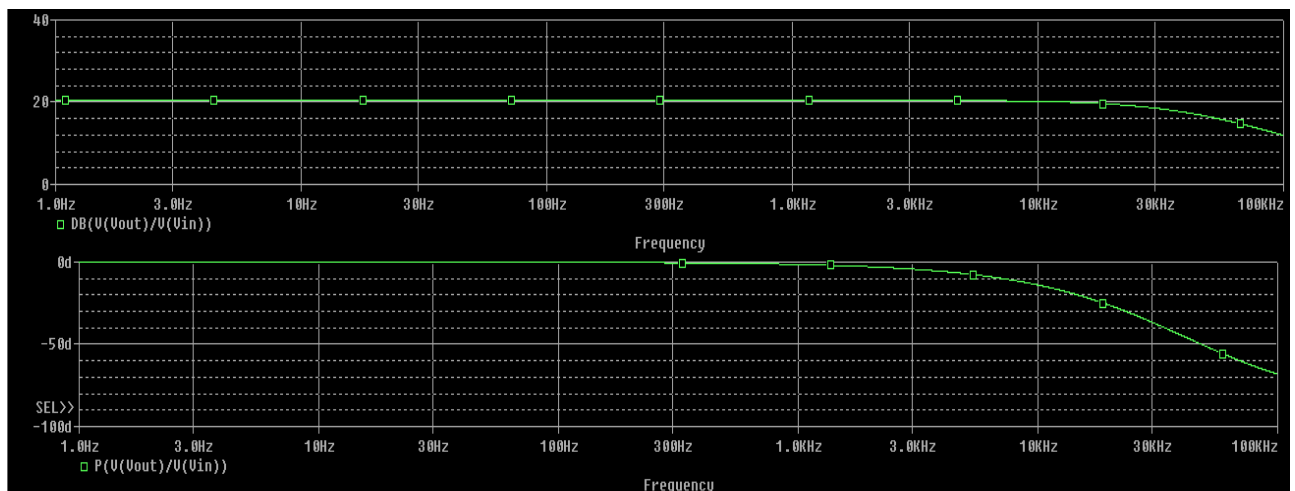

Simulación Temporal

 


 

Como se puede observar, se produce en esta parte del circuito una ganancia de la señal de 20 dB, obteniendo así una señal de salida de 2Vpp (valor máximo pedido).


El desfase en este módulo es nulo.

5.1.3 Filtro antisolapamiento

 

El valor de las resistencias y del los condensadores están detallados en la parte analógica de esta memoria (Pag 8-9). El amplificador está alimentado a $\pm V_{cc}$.


Simulación en AC.

 

Como se puede comprobar, la simulación corresponde con los cálculos teóricos, obteniendo así un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de 3.4KHz.


Los valores indicados hacen referencia a las ganancias pedidas en el apartado de analógica.

Simulación Temporal

 


Como se puede observar y como le corresponde a esta sección del circuito, para una señal de entrada con una frecuencia de 3400Hz (frecuencia de corte del filtro) se obtiene una señal de salida atenuada y con un cierto desfase.

5.1.4 Filtro de reconstrucción

 

El valor de las resistencias y de los condensadores están detallados en la parte analógica de esta memoria (Pag 10-11). El amplificador está alimentado a $\pm V_{cc}$.


Simulación en AC

 

Como se puede comprobar, la simulación corresponde con los cálculos teóricos, obteniendo así un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de 3.4KHz.


Los valores indicados hacen referencia a las ganancias pedidas en el apartado de analógica.

Simulación Temporal

 


Como se puede observar y como le corresponde a esta sección del circuito, para una señal de entrada con una frecuencia de 3400Hz (frecuencia de corte del filtro) se obtiene una señal de salida atenuada y con un cierto desfase (correspondiente a un filtro con dos polos).

 5.1.5 Amplificador de audio de salida basado en el LM386




El valor de las resistencias y de los condensadores están detallados en la parte analógica de esta memoria (Pag 12). El amplificador está alimentado a $\pm V_{cc}$.

Simulación en AC

 

Simulación Temporal

 



La simulación mediante la herramienta Pspice ha resultado imposible. Esto es debido a que el amplificador LM386 acarrea un error en el programa Probe y no consigue simularlo.


Las imágenes han sido implementadas mediante otro amplificador (sin conseguir el resultado esperado).

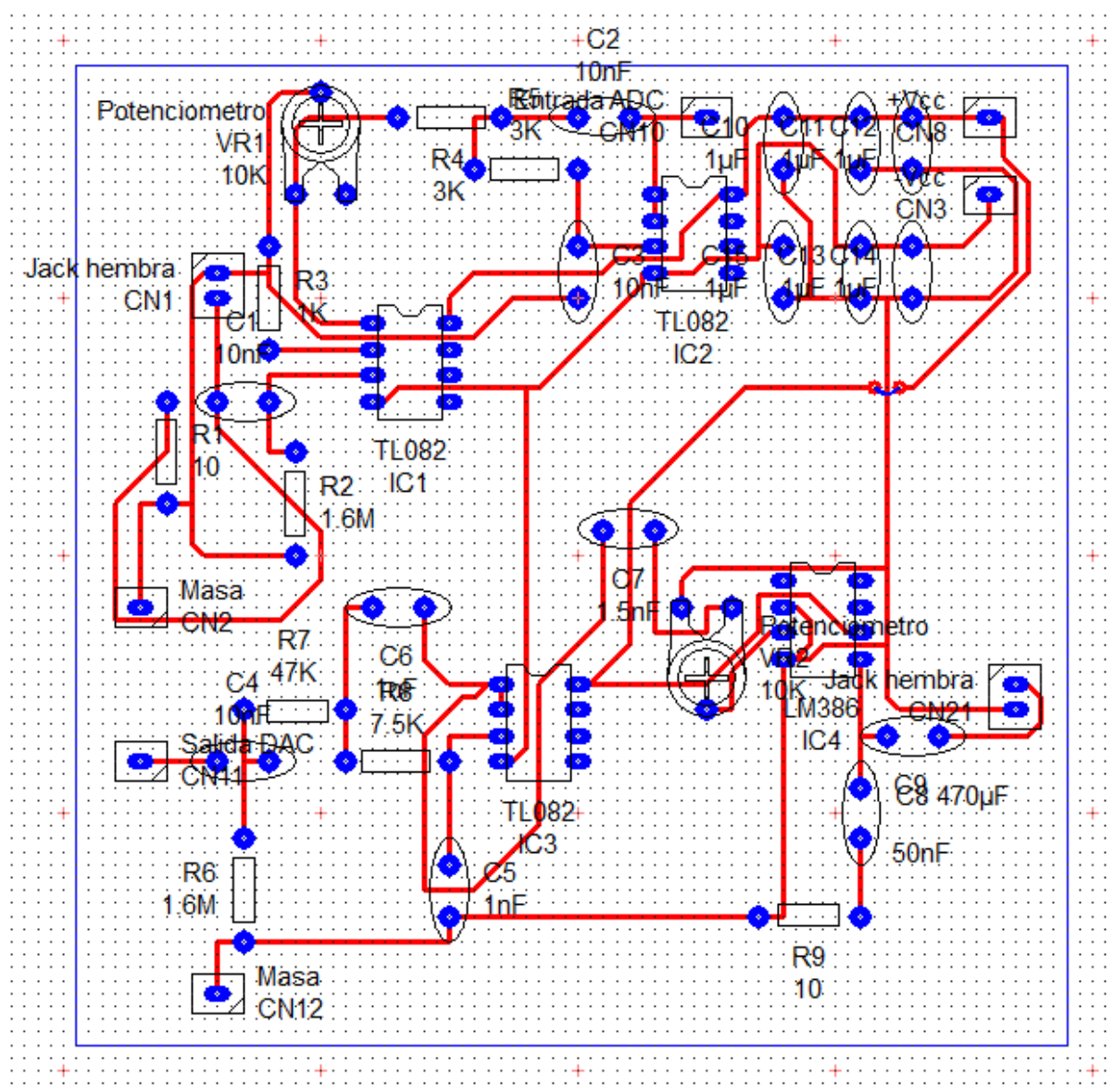
5.2 Realización de los sistemas analógicos en PCB

A continuación observamos la imagen de la PCB con los distintos componentes y sus conexiones:



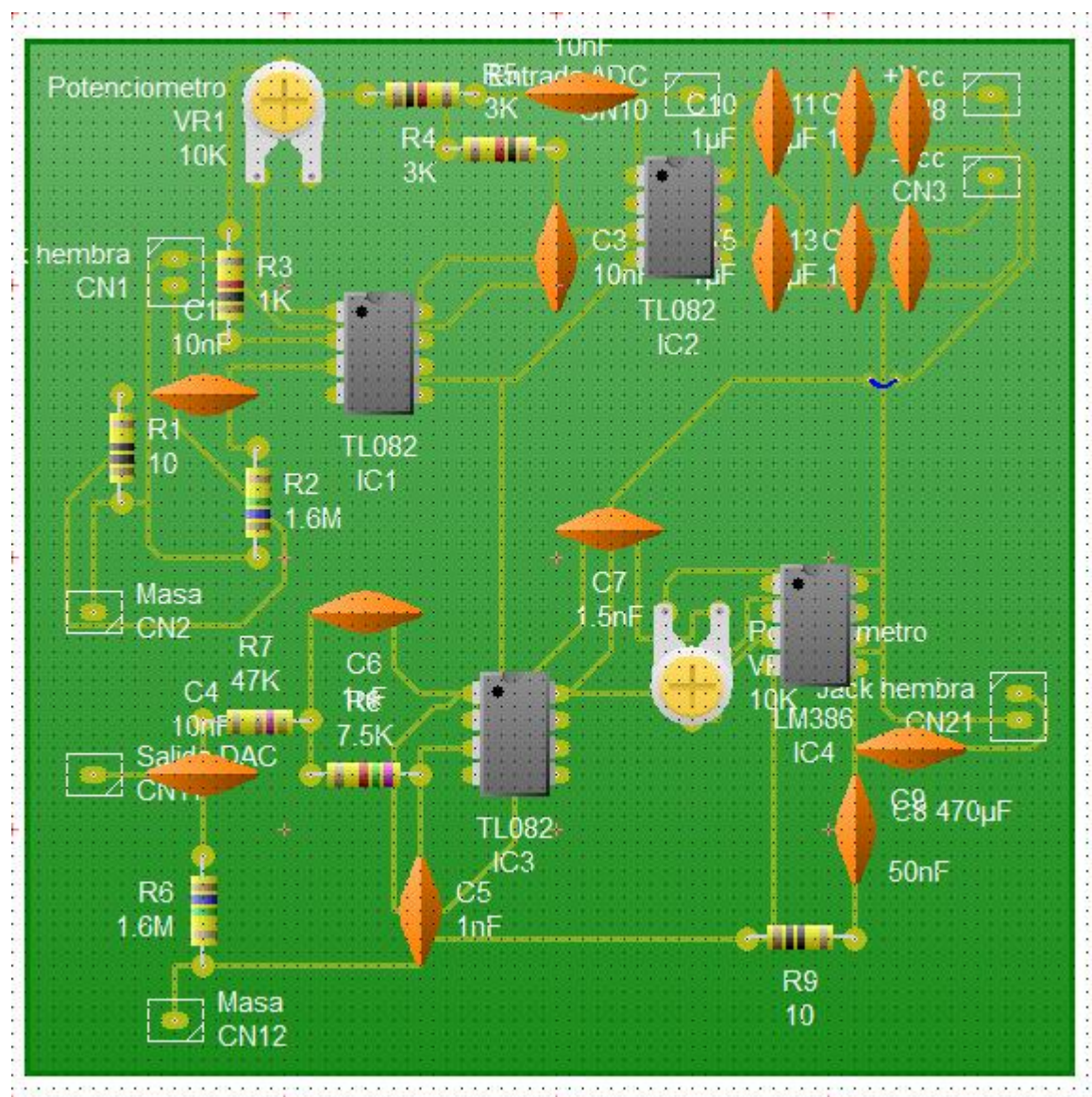

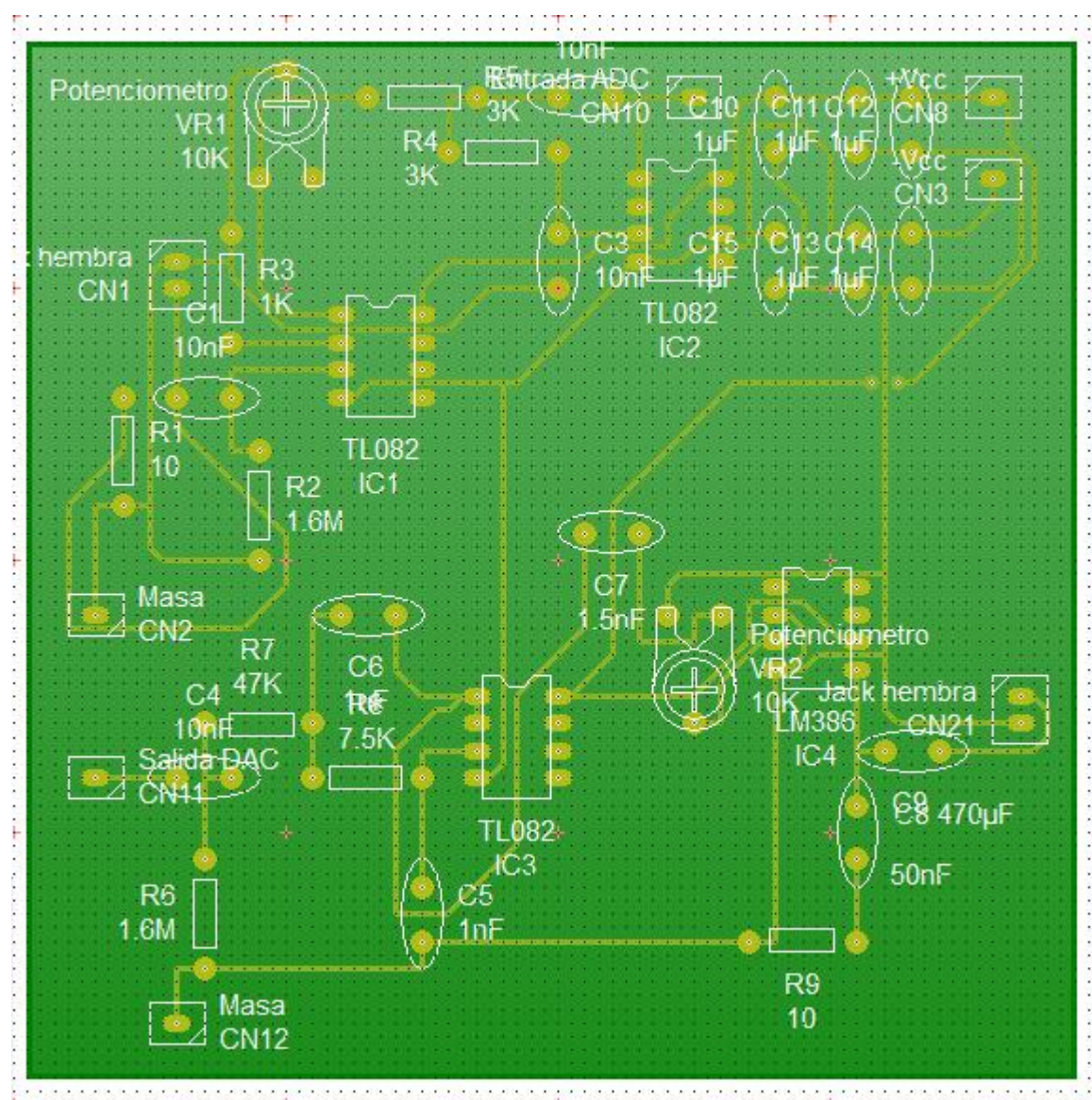

 **-Especificaciones:**

La PCB tiene un tamaño de (98 x 97) [mm]

El módulo del adaptador de impedancia y el filtro de eliminación de la componente continua está formado por 2 resistencias (R1 y R2) y 1 condensador (C1). La frecuencia de corte del filtro paso alto es 10 Hz.

El módulo del amplificador variable está compuesto por 1 resistencia (R3), 1 potenciómetro (VR1) y un amplificador TL082 de 8 pines.

El módulo del filtro paso bajo antisolapamiento Sallen-Key está compuesto por 2 resistencias del mismo valor (R4 y R5), 2 condensadores del mismo valor (C2 y C3) y un amplificador TL082 de 8 pines. La frecuencia de corte del filtro paso bajo es 3400 Hz.

El módulo del filtro de eliminación de la componente continua está formado por 1 resistencia (R6) y 1 condensador (C4). La frecuencia de corte del filtro paso alto es 10 Hz.

El módulo del filtro paso bajo de reconstrucción Sallen-Key está compuesto por 2 resistencias (R7 y R8), 2 condensadores del mismo valor (C5 y C6) y un amplificador TL082 de 8 pines. La frecuencia de corte del filtro paso bajo es 3400 Hz.

El módulo de la Etapa de Salida está compuesto por 1 condensador (C7), 1 potenciómetro (VR2), 1 resistencia (R9), un amplificador LM386 y 2 condensadores (C8 y C9).

Un circuito de control, formado por tres pares de condensadores de desacoplo (100 μ F, 100nF, 100 pF).

Una pista que estará conectada a Tierra.

Una pista que estará conectada a +Vcc (Alimentación de los amplificadores).

Una pista que estará conectada a -Vcc (Alimentación de los amplificadores).

Los valores de los componentes están detallados en la parte analógica de esta memoria (Págs. 5 – 12).

-Problemas:

Los componentes se han puesto de esa forma ya que creemos que es la más adecuada y la más cómoda para la interconexión entre ellos y que no haya pistas que se crucen, aunque al incluir el circuito de control (condensadores de desacoplo) ha sido imposible evitar un cruce.

Debido a que el servicio que había en la escuela para fabricar circuitos impresos ha sido suprimido, el resultado que presentamos ha sido producto exclusivamente nuestro, con los medios que teníamos a nuestro alcance. Se puede ver que el resultado no es el mejor que podría haberse obtenido, pero se ha hecho lo mejor que se ha podido.